



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Ciências da Computação & Engenharia Eletrônica



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 2-T

**1. Componentes do Nível RT: Temporização e Análise de Timing.
Atraso de componentes, diagramas de tempos, período mínimo
do relógio, atraso crítico, tempo de estabilização dos sinais,
caminho crítico.**


Profs. José Luís Güntzel e Cristina Meinhardt
{j.guntzel, cristina.meinhardt}@ufsc.br

Temporização e Análise de Timing

Atraso (de propagação) de uma porta lógica

É o tempo que transcorre entre uma transição de entrada e a consequente transição na saída da porta.

 Exemplo 1: sinais com formas de onda “minimamente realistas”



$tp_{HL} = td_{HL}$ = atraso de descida

$tp_{LH} = td_{LH}$ = atraso de subida


A menos que se diga o contrário assumiremos que
 $tp_{HL} = tp_{LH}$ (= tp ou td)

Temporização e Análise de Timing

Atraso (de propagação) de uma porta lógica

É o tempo que transcorre entre uma transição de entrada e a consequente transição na saída da porta.

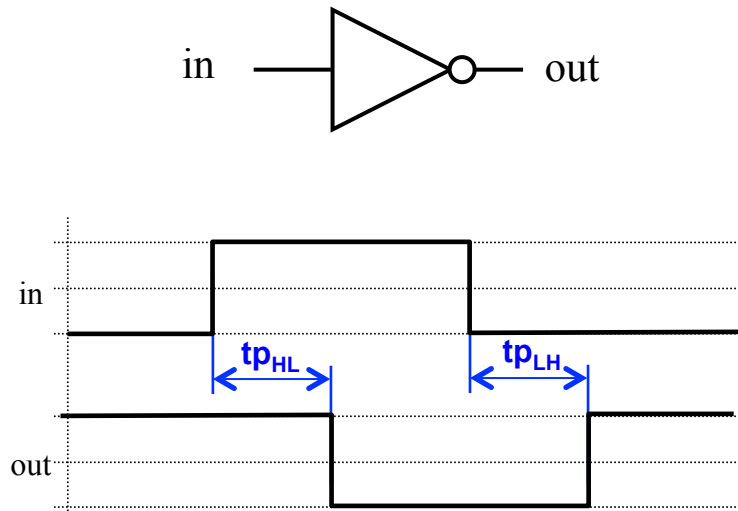Exemplo 1: sinais com formas de onda “digitalizadas” (abstração da realidade)



$tp_{HL} = td_{HL}$ = atraso de descida

$tp_{LH} = td_{LH}$ = atraso de subida



A menos que se diga o contrário assumiremos que
 $tp_{HL} = tp_{LH}$ (= tp ou td)

Temporização e Análise de Timing

Atraso (de propagação) de uma porta lógica

É o tempo que transcorre entre uma transição de entrada e a consequente transição na saída da porta.

Exemplo 2

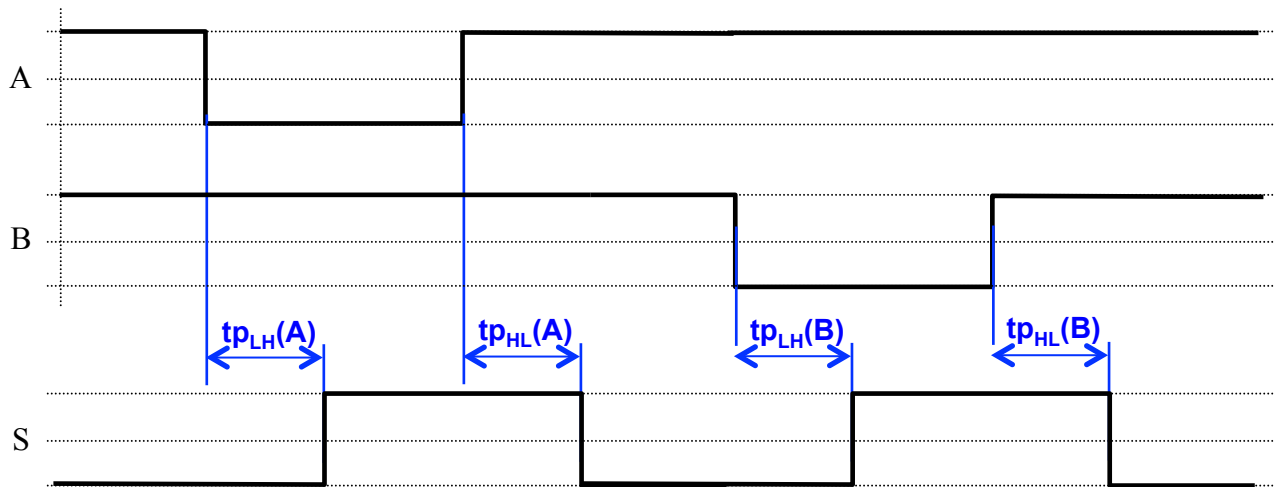 

A menos que se diga o contrário, assumiremos que $tp_{HL}(A) = tp_{LH}(A) = tp_{HL}(B) = tp_{LH}(B) = tp$ (ou td)

Temporização e Análise de Timing


Cadenciamento de Sistemas Digitais

- A maior parte dos sistemas digitais são sincronizados por um sinal monótono denominado relógio (ou *clock*, em inglês).
- Sistemas digitais cadenciados por sinal de relógio são denominados síncronos.
- No projeto de sistemas digitais síncronos, registradores são utilizados.

Temporização e Análise de Timing

Estimativa do Período do Relógio

Uma execução por ciclo de relógio...

 


Para que C1 tenha tempo suficiente para realizar sua operação, é necessário que:

$$T \geq D$$


Onde D = atraso crítico entre R1 e R2, calculado por :
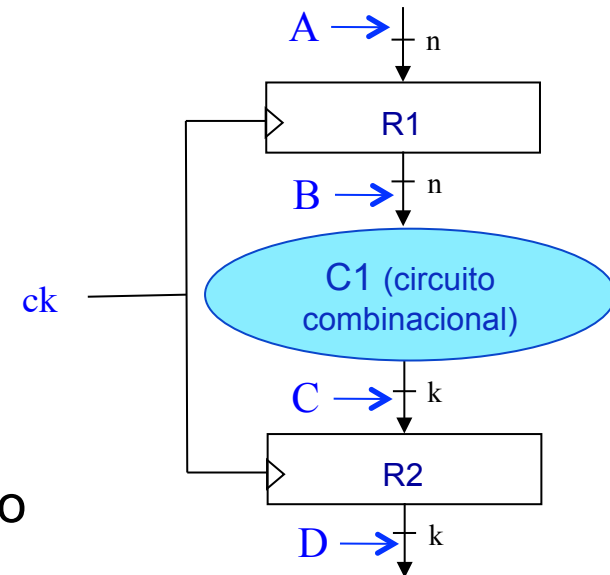
$$D = t_{co_{R1}} + t_{d_{C1}} + t_{su_{R2}}$$



Temporização e Análise de Timing

Sinal de Relógio (ou *Clock*)

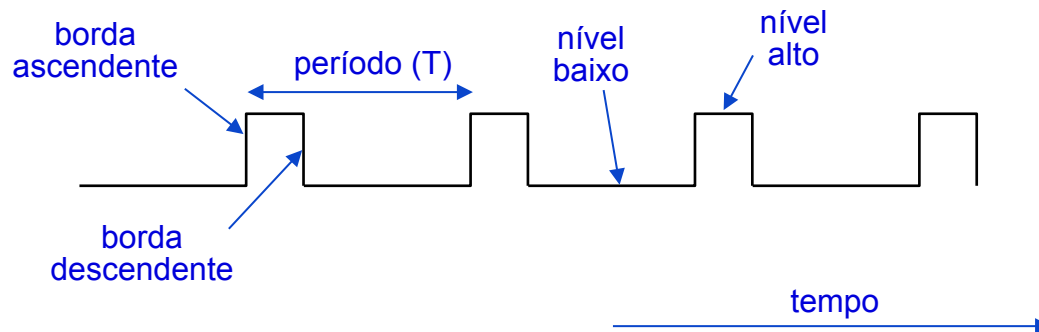

Nomenclatura

borda ascendente =
borda de subida =
borda positiva =
flanco de subida etc

borda descendente =
borda de descida =
borda negativa =
flanco de descida etc

Características:

- **Período (T)**: tempo entre duas bordas consecutivas de mesmo tipo.
Medido em submúltiplos do segundo (ms, μ s, ns)
- **Frequência**: $f = 1/T$, medida em múltiplos do hertz (kHz, MHz, GHz)
- **Duty cycle**: $T1/T \times 100 \%$, onde T1 é o tempo entre uma borda ascendente e a borda descendente que a segue.



Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

  No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

  No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

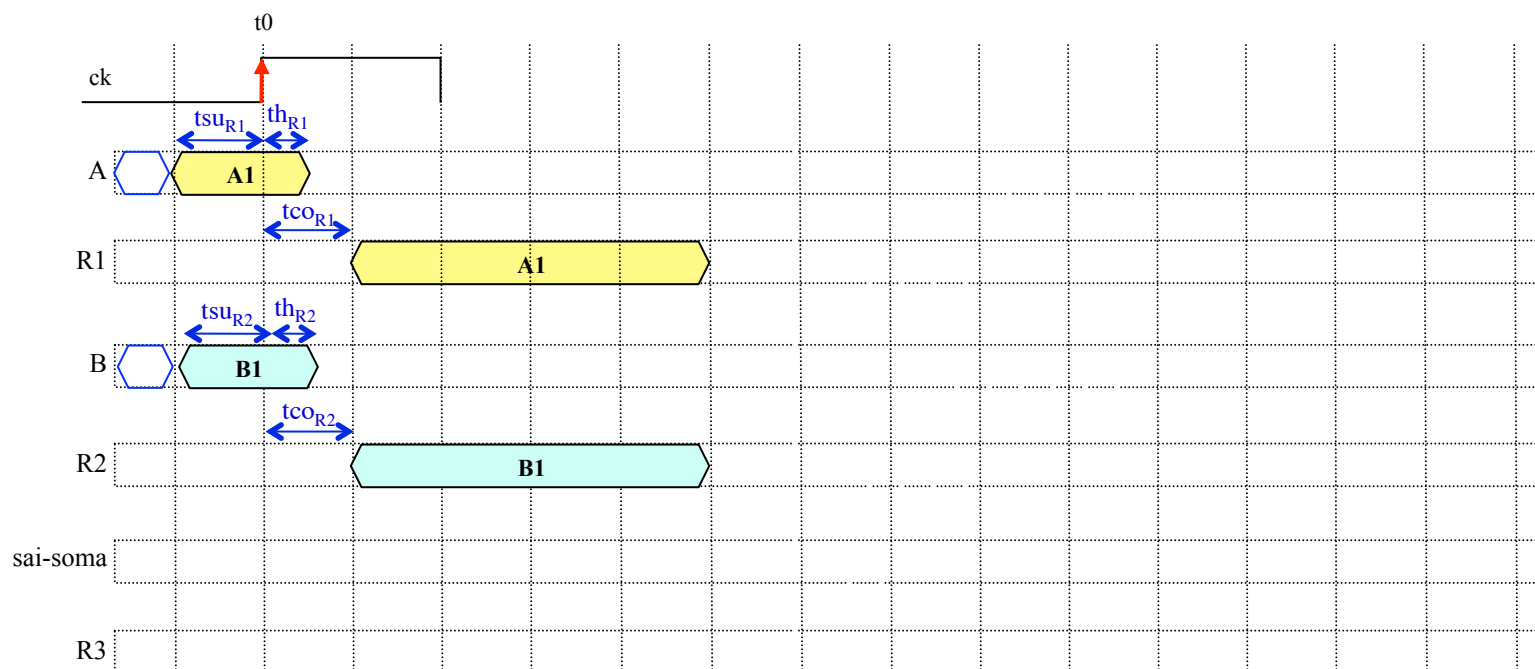 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

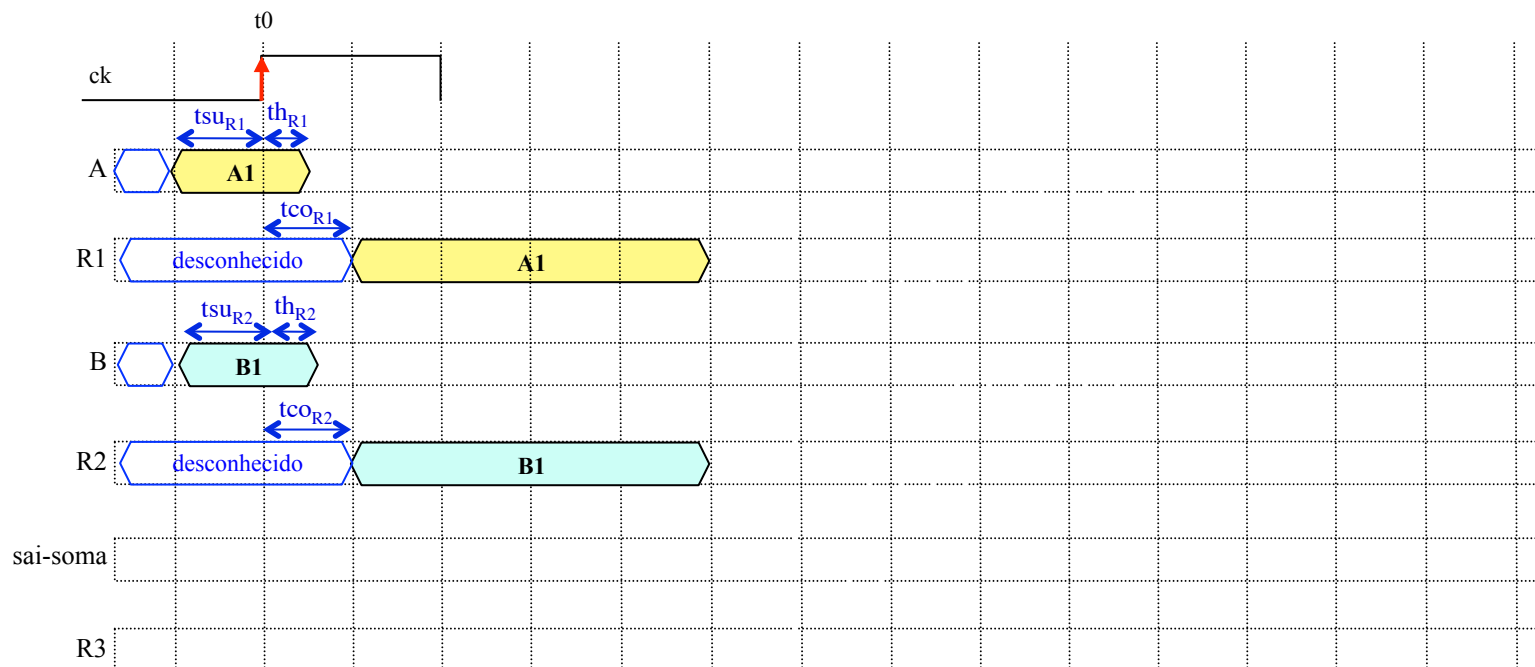 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

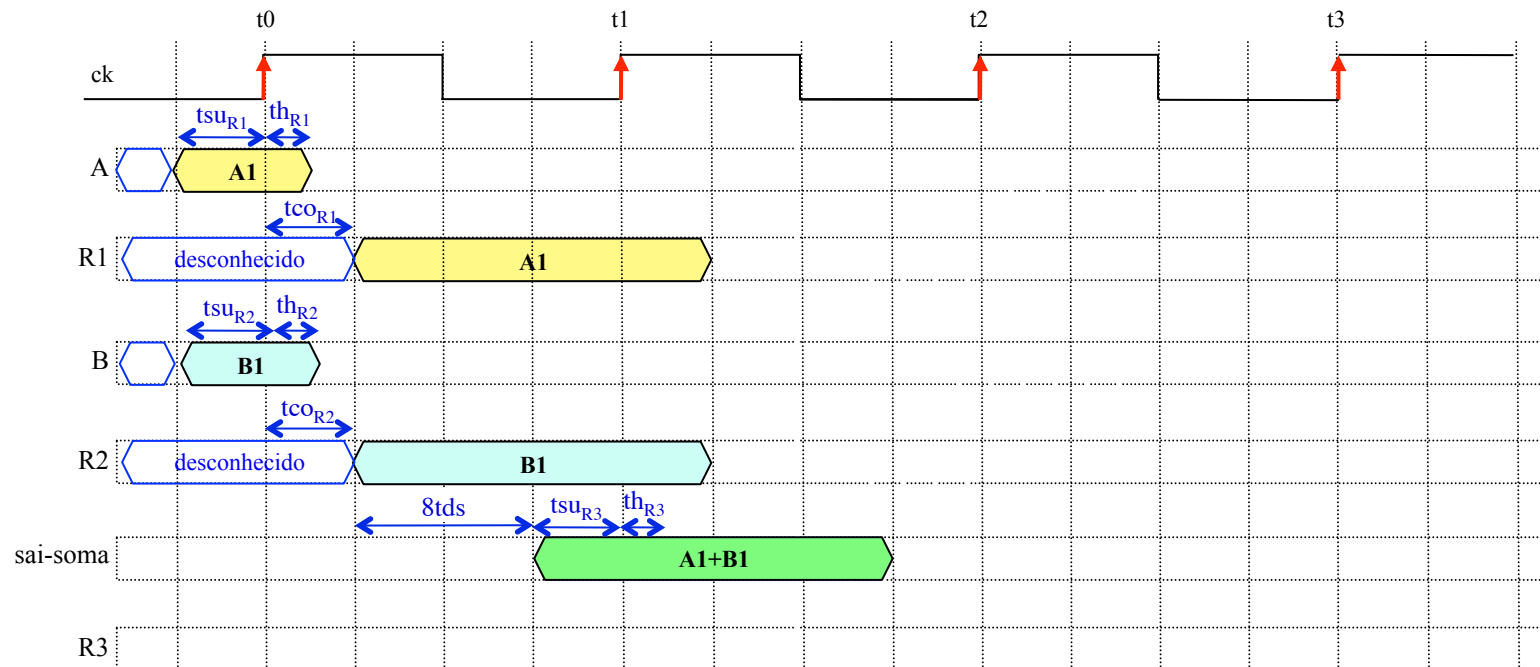 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns



T = 4 ns!



Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

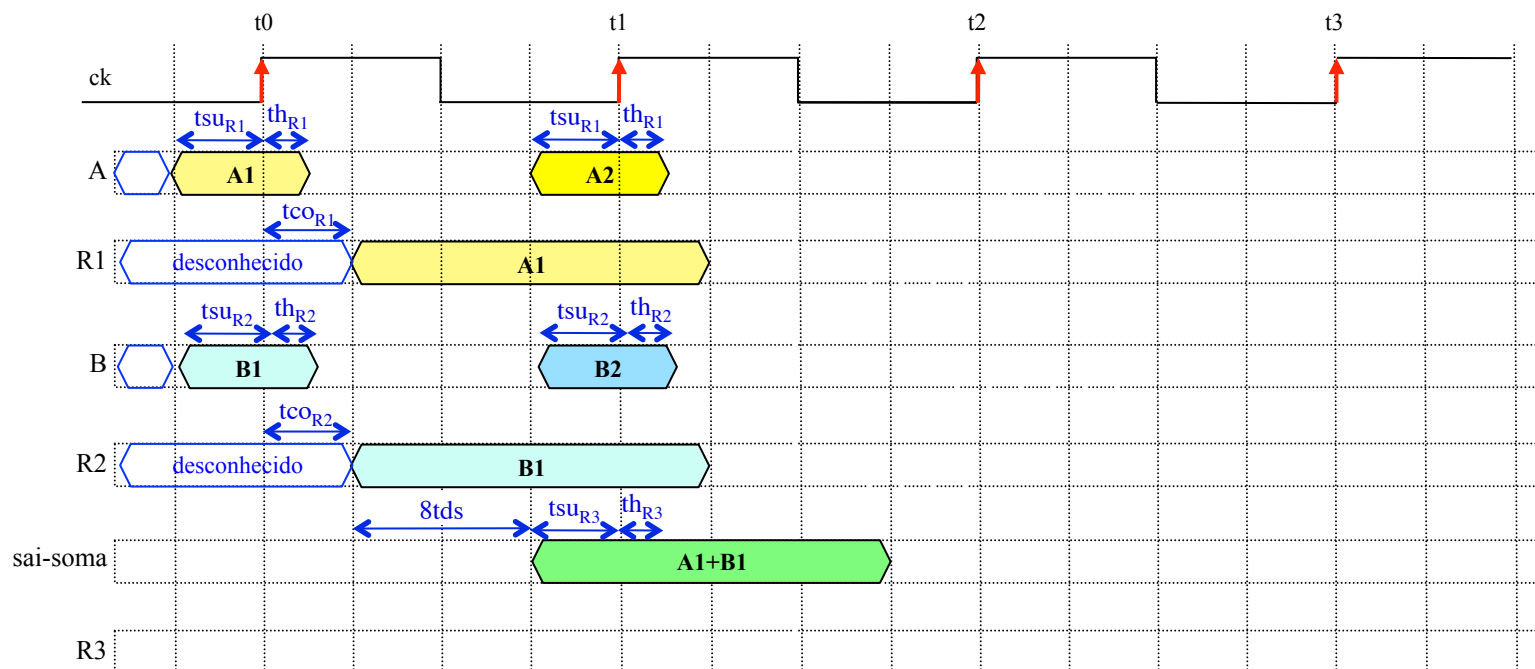 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

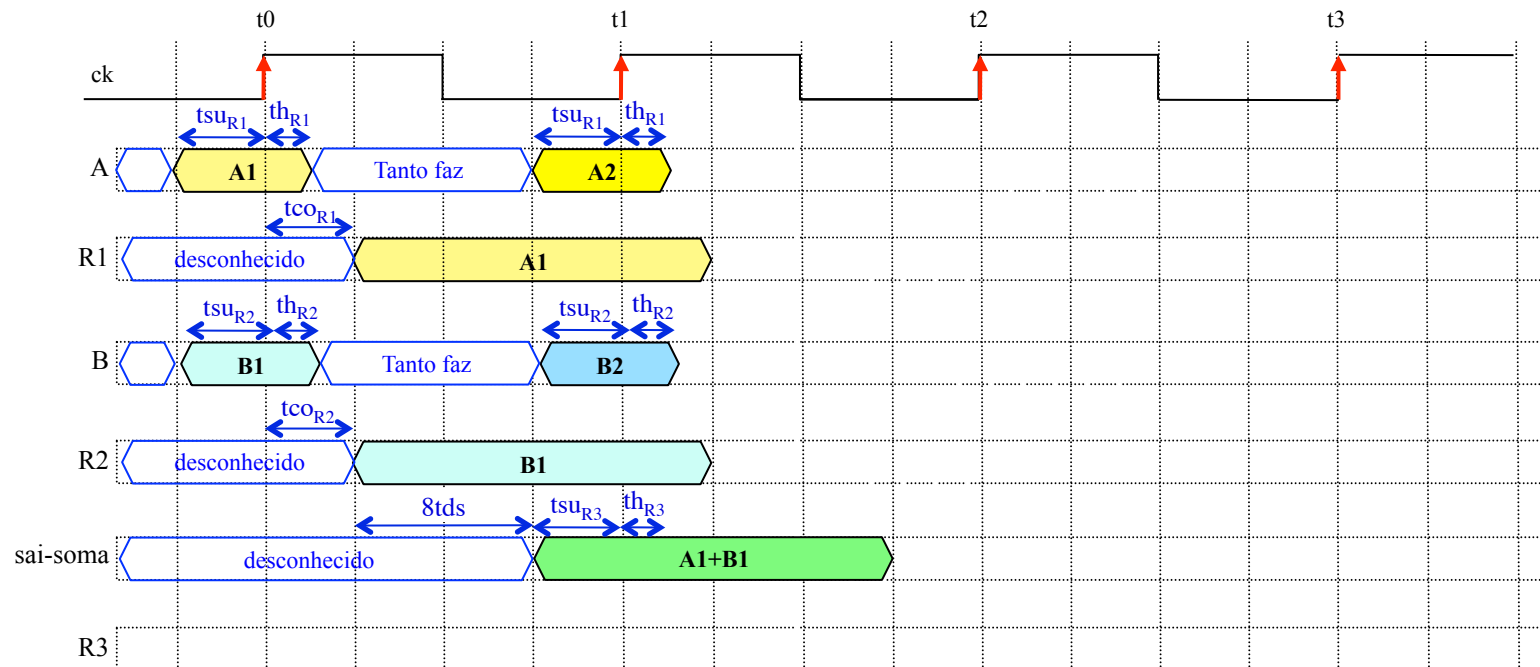 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

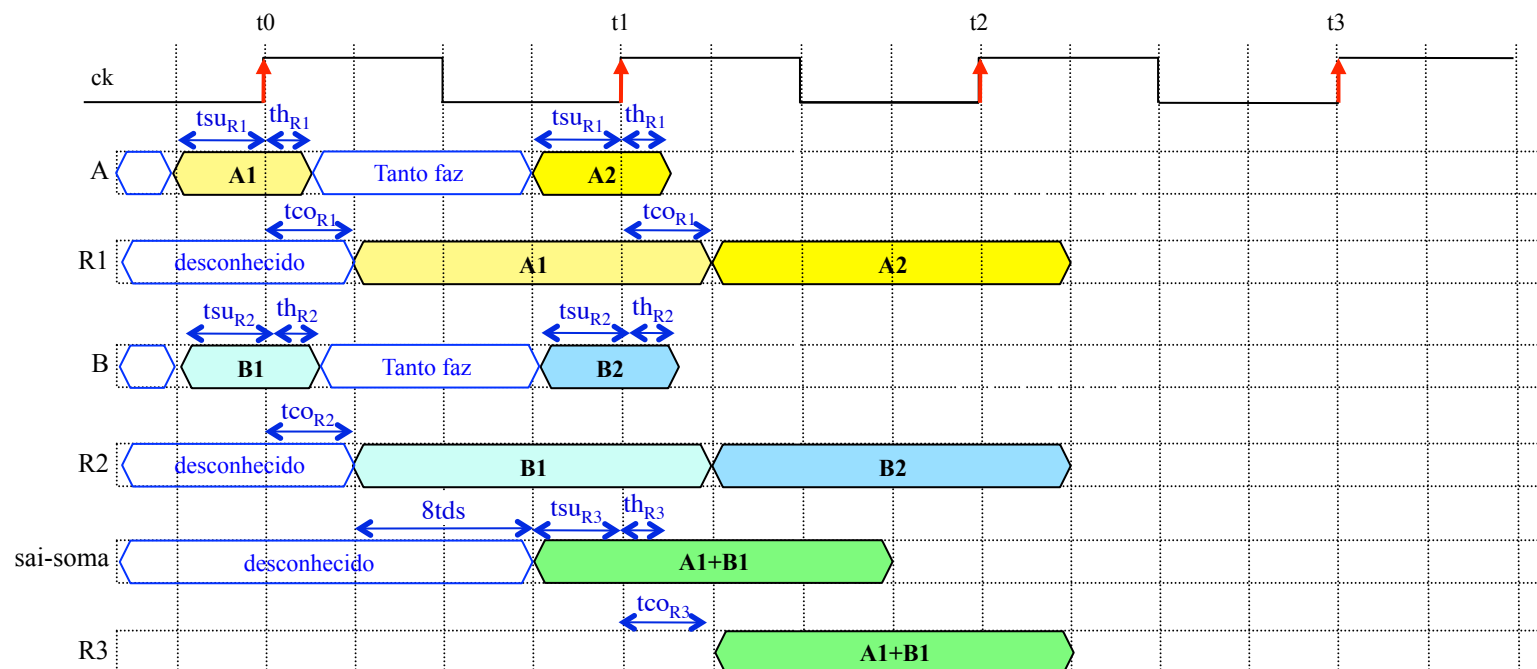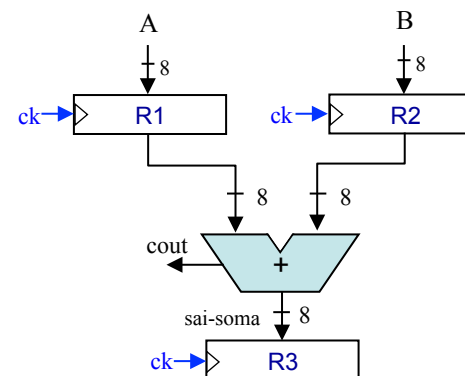No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

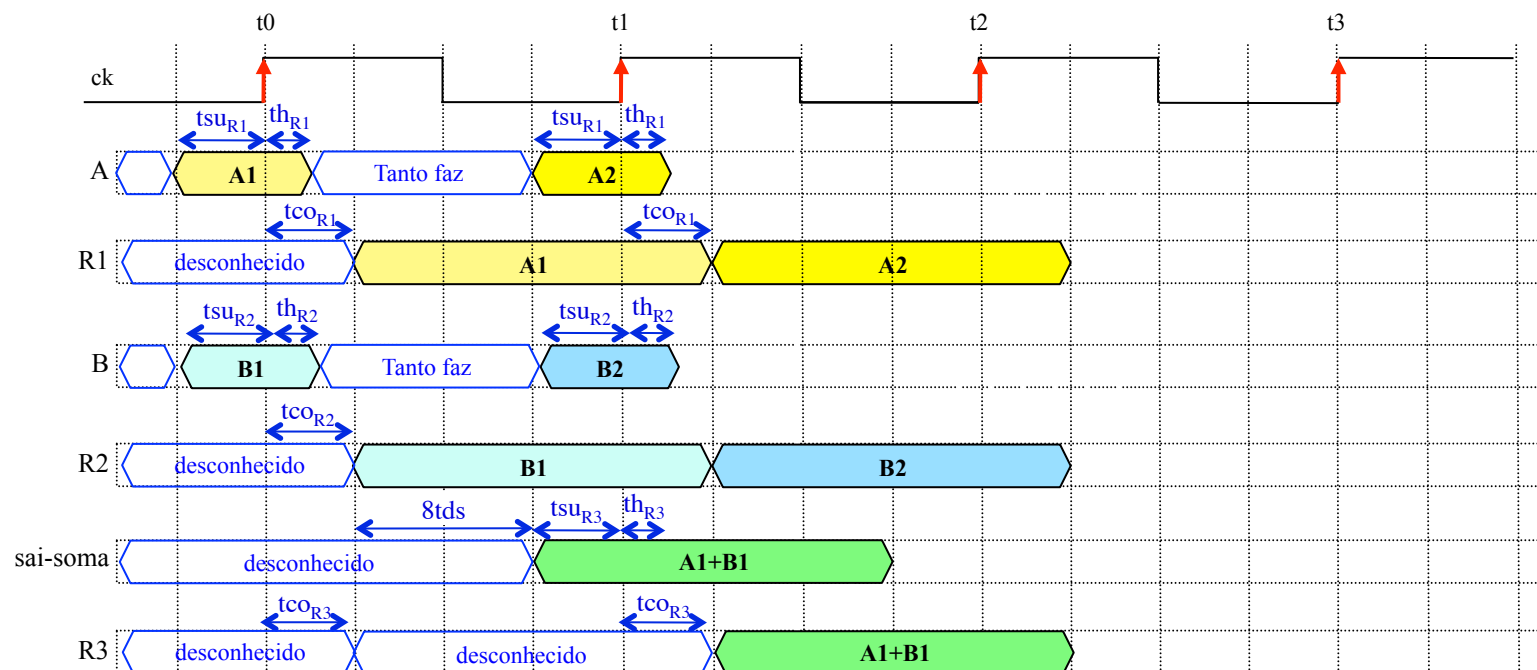 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

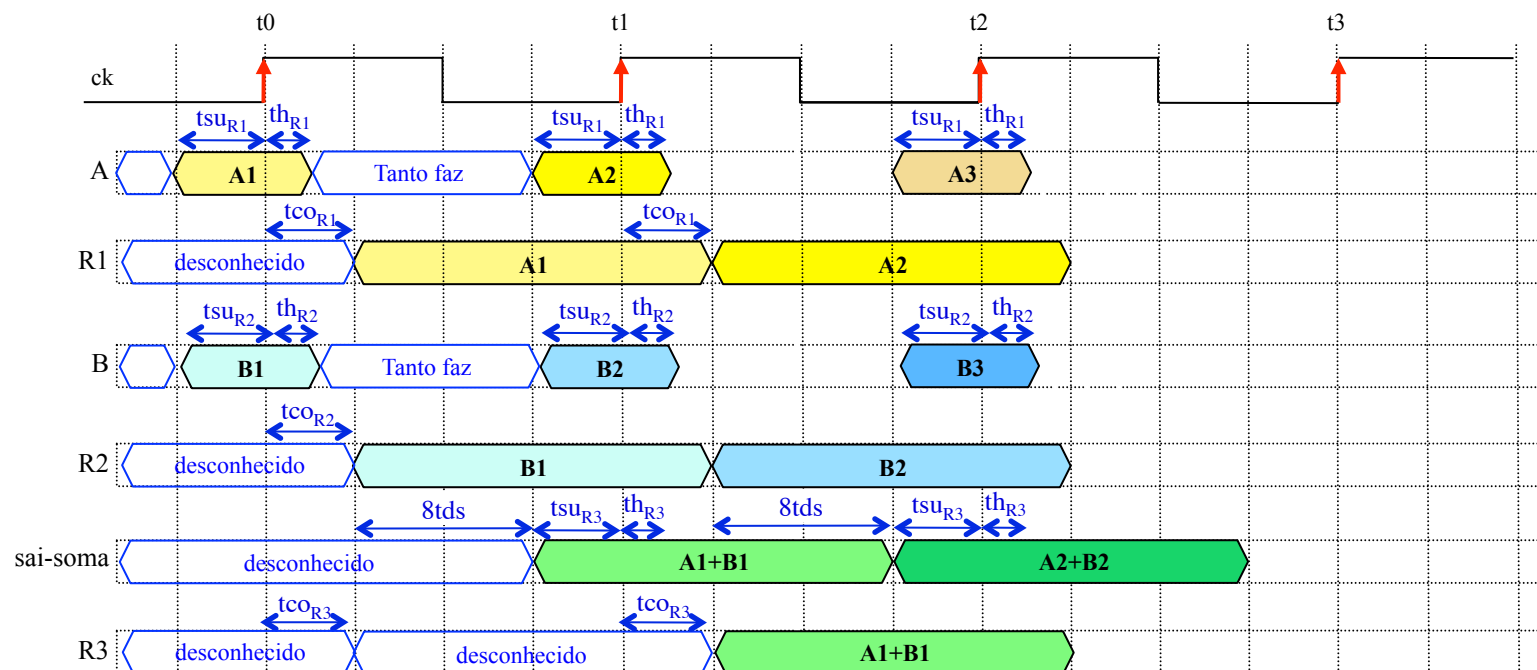 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

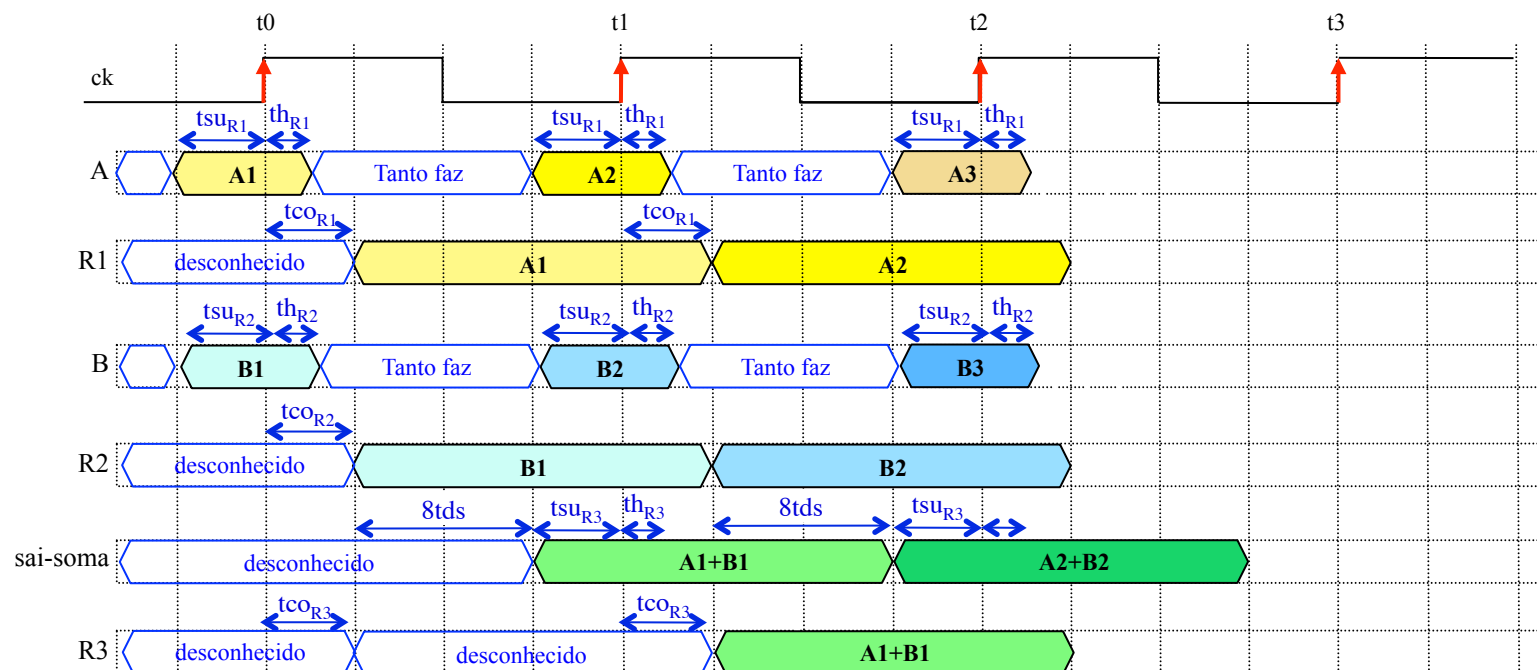 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

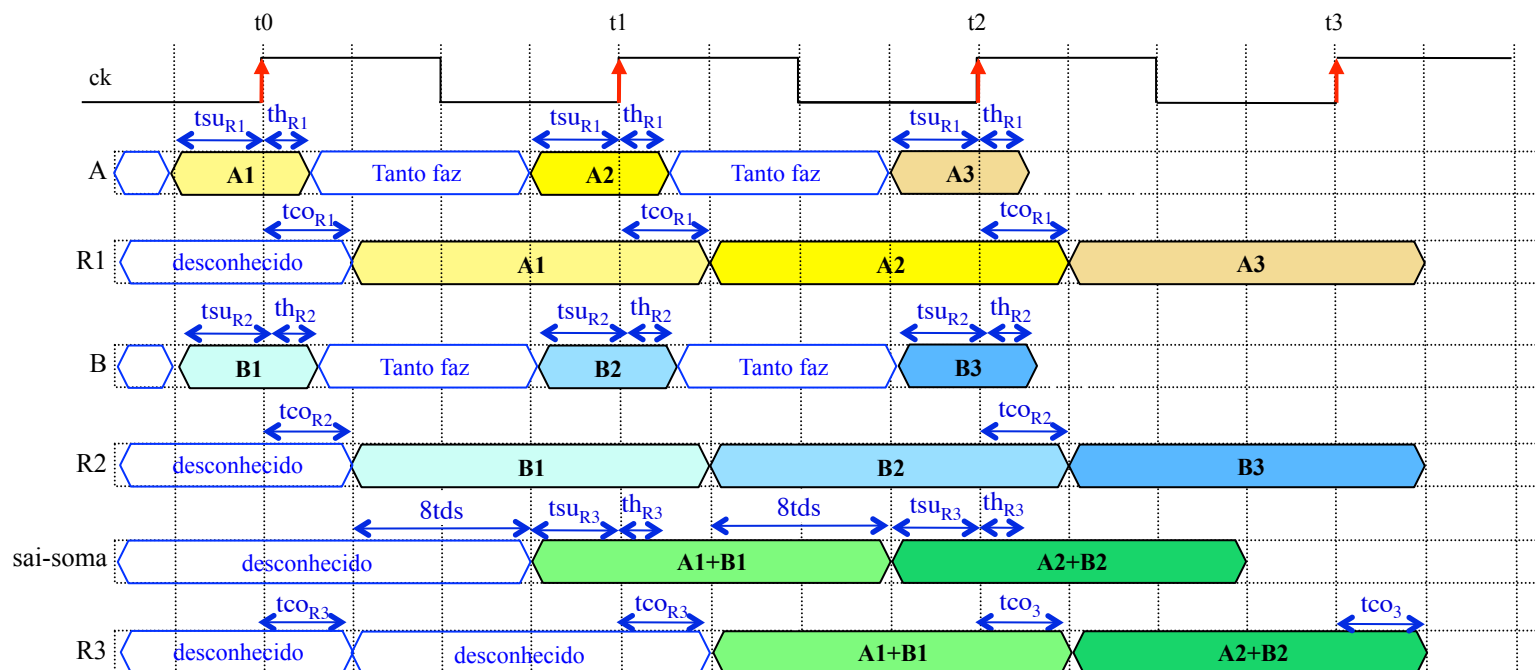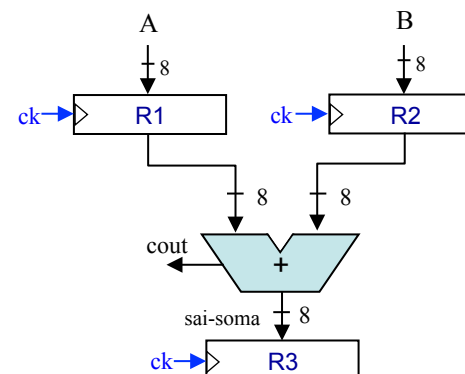No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registadores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registadores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registadores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

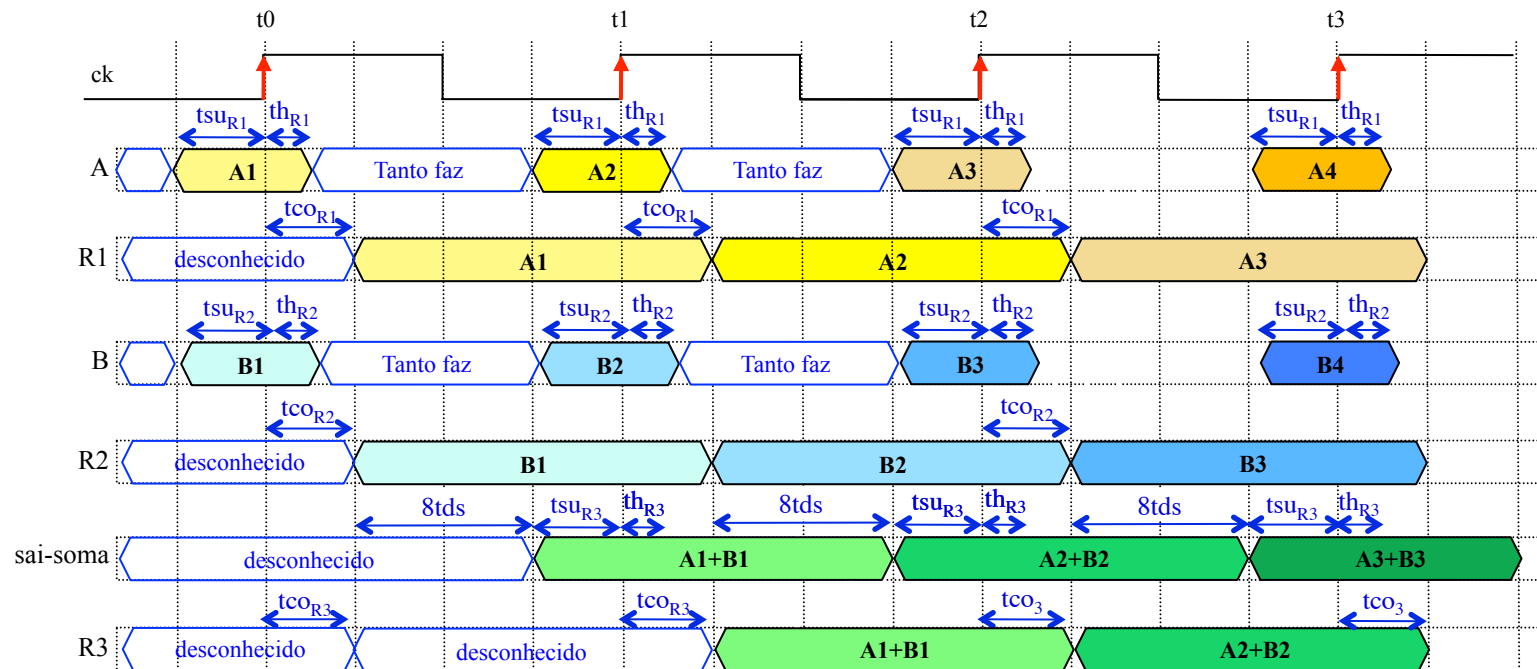 No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	t_{su}	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	t_h	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	t_{co}	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	t_{ds}	0,25 ns

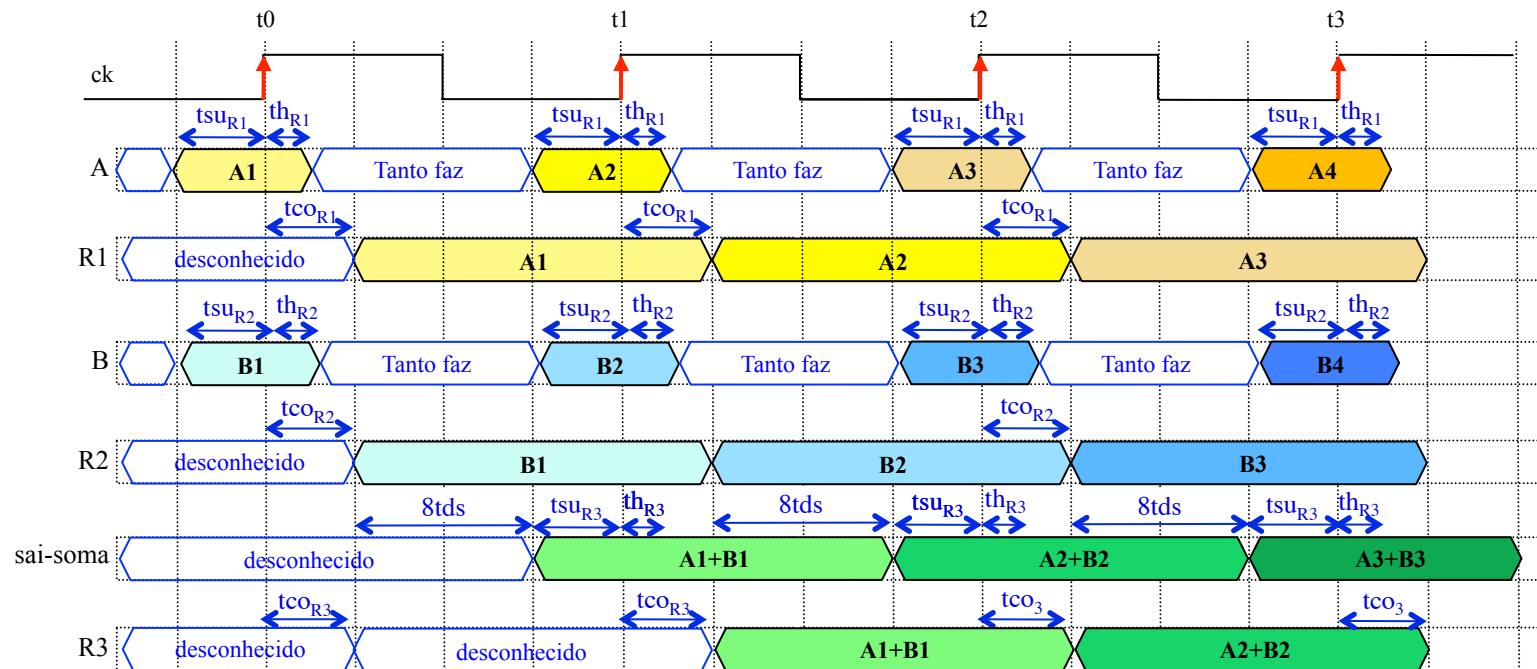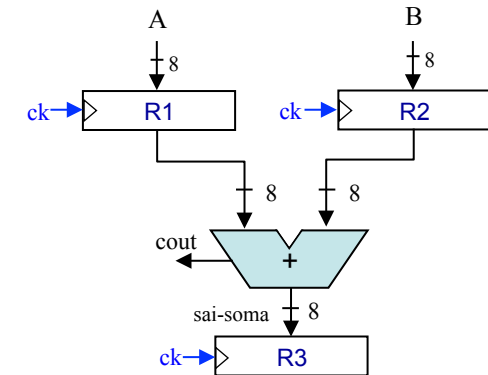No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	t_{su}	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	t_h	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	t_{co}	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	t_{ds}	0,25 ns

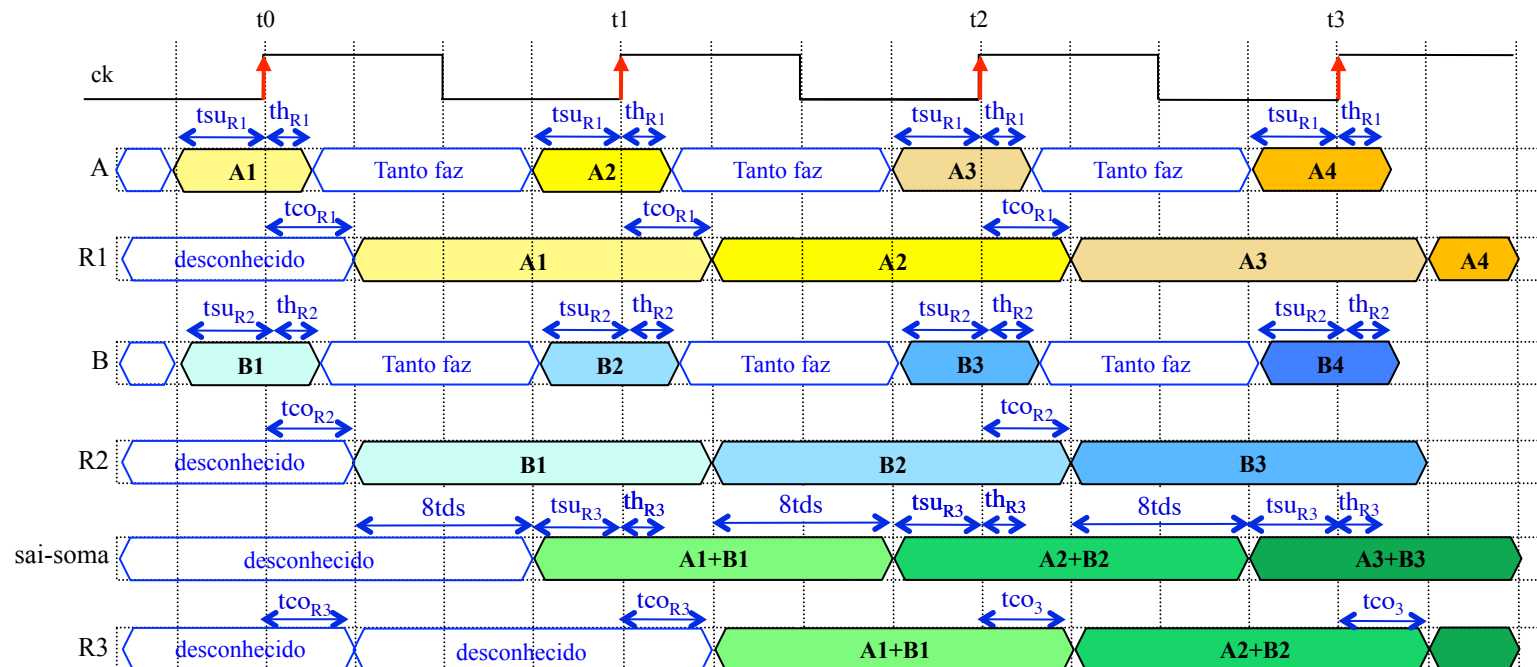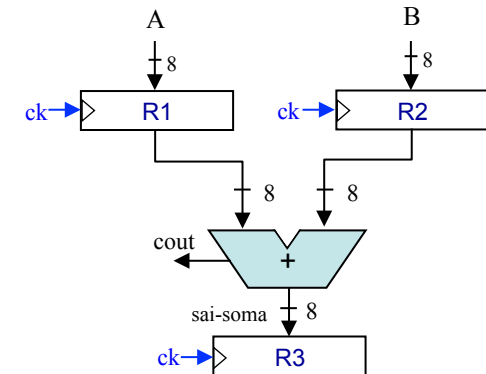No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns





Temporização e Análise de Timing

Diagramas de Tempo

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

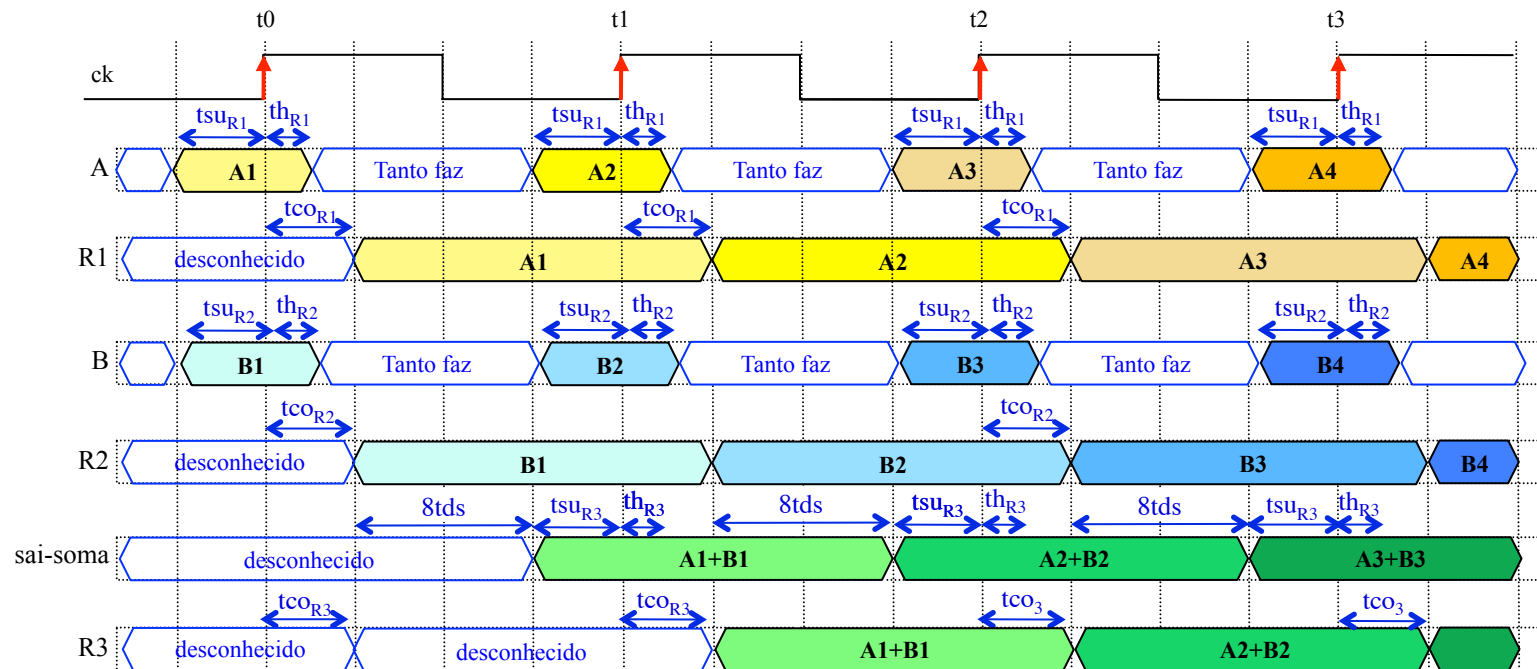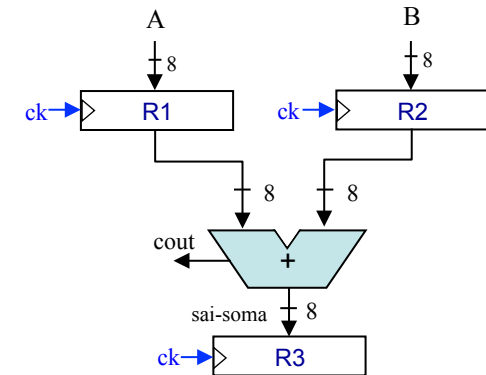No diagrama abaixo, considerar que cada divisão vale 1,0 ns




Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal (Também conhecido como *Arrival Time*)

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 1:

 

$$TE(S) = \max \{TE(A), TE(B)\} + td(g)$$

Suponha que $TE(A) = 10$ ps, $TE(B) = 12$ ps, $td(g) = 2$ ps.

Calcular $TE(S)$.

$$TE(S) = \max \{10 \text{ ps}, 12 \text{ ps}\} + 2 \text{ ps} = 14 \text{ ps}$$


Obs: ao longo desta disciplina, consideraremos que os fios tem atraso desprezível, o que não corresponde à realidade, mas serve como abordagem inicial.

Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

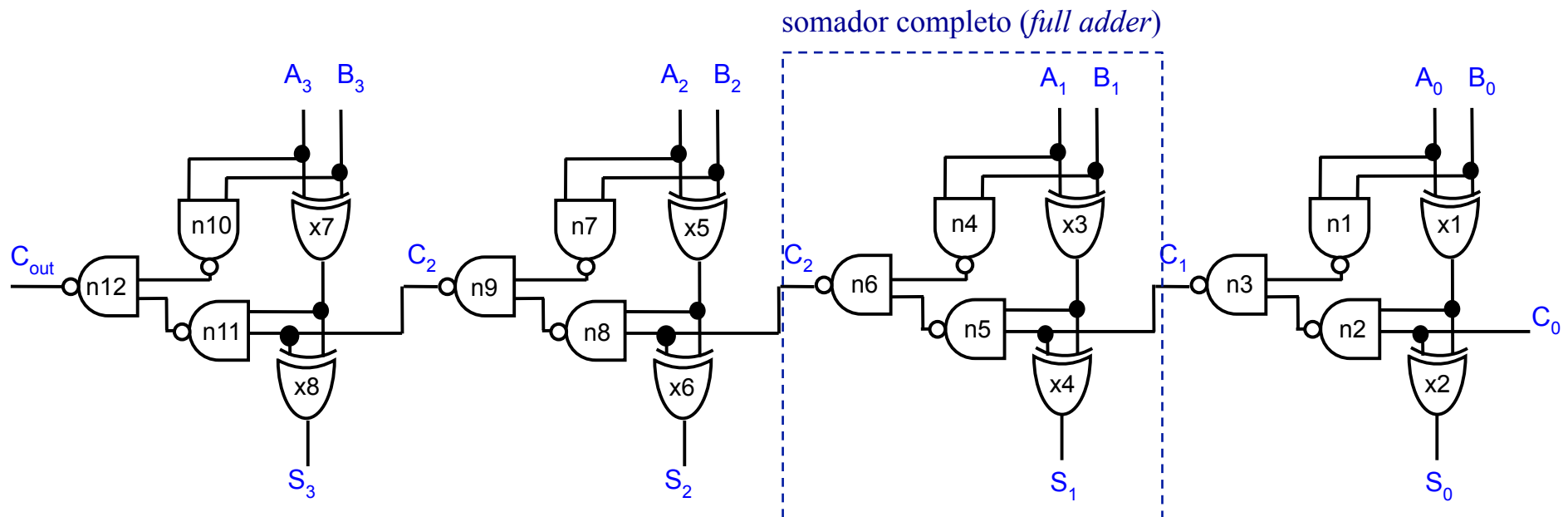Exemplo 2: Analisaremos um somador paralelo de 4 bits construído utilizando-se n somadores completos (*full adders*)




Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

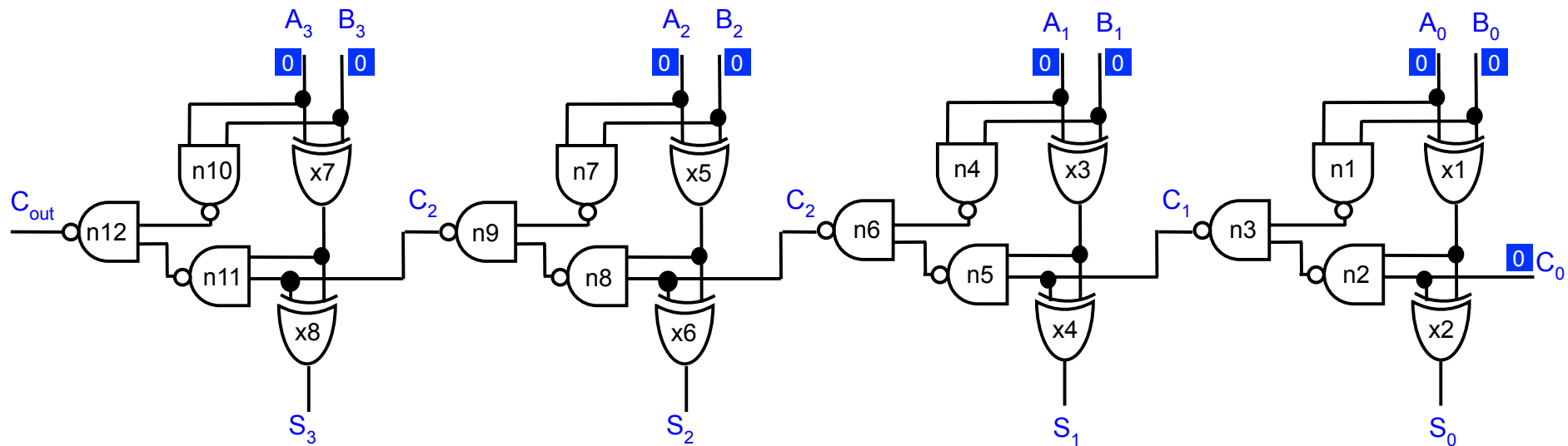


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

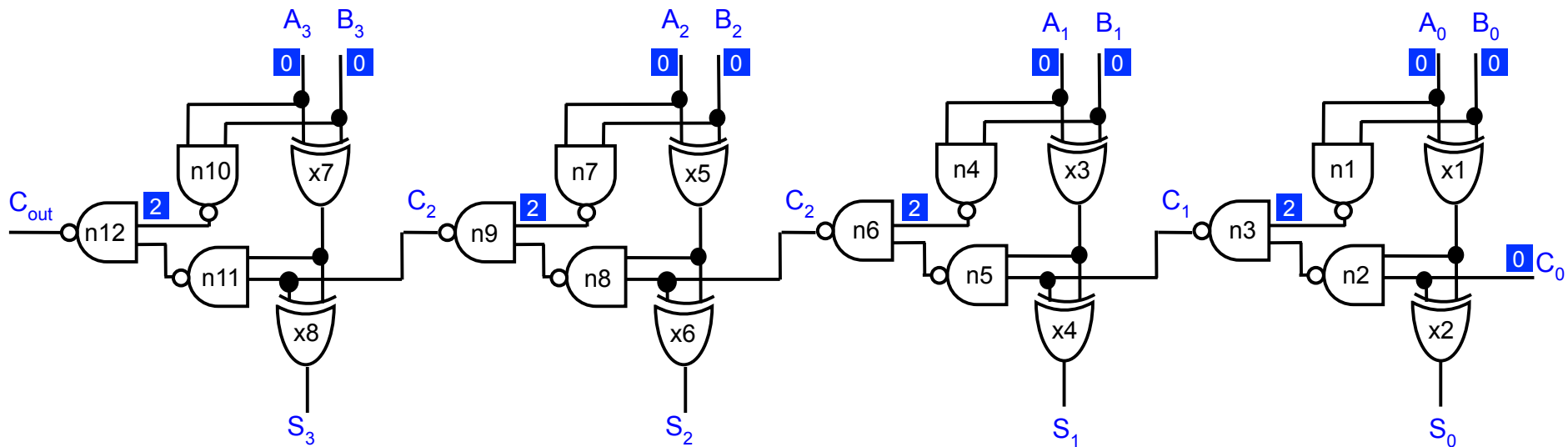


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

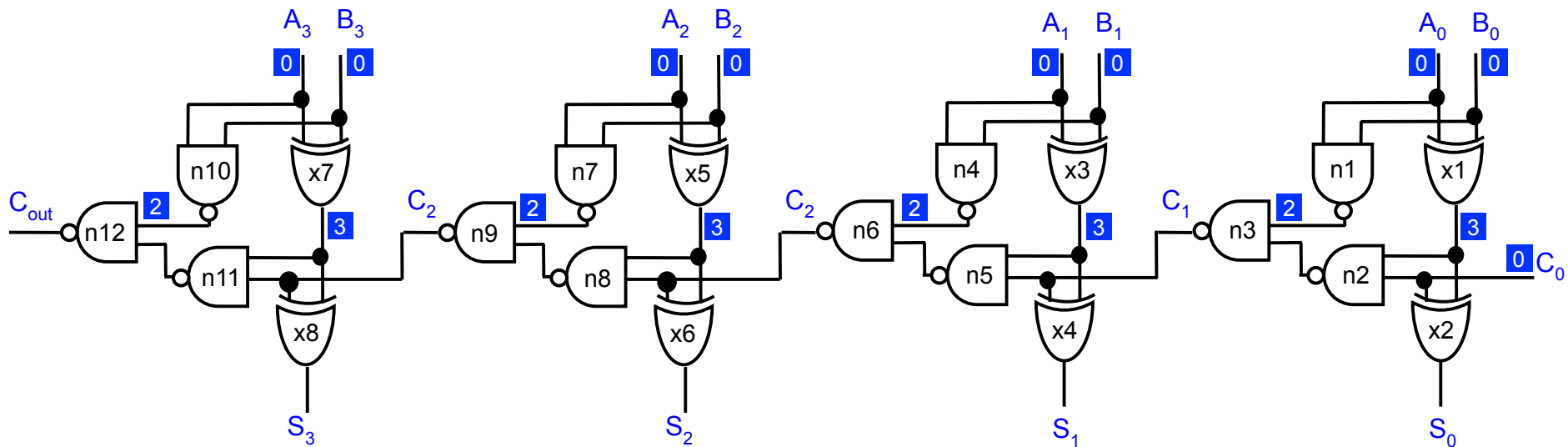


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

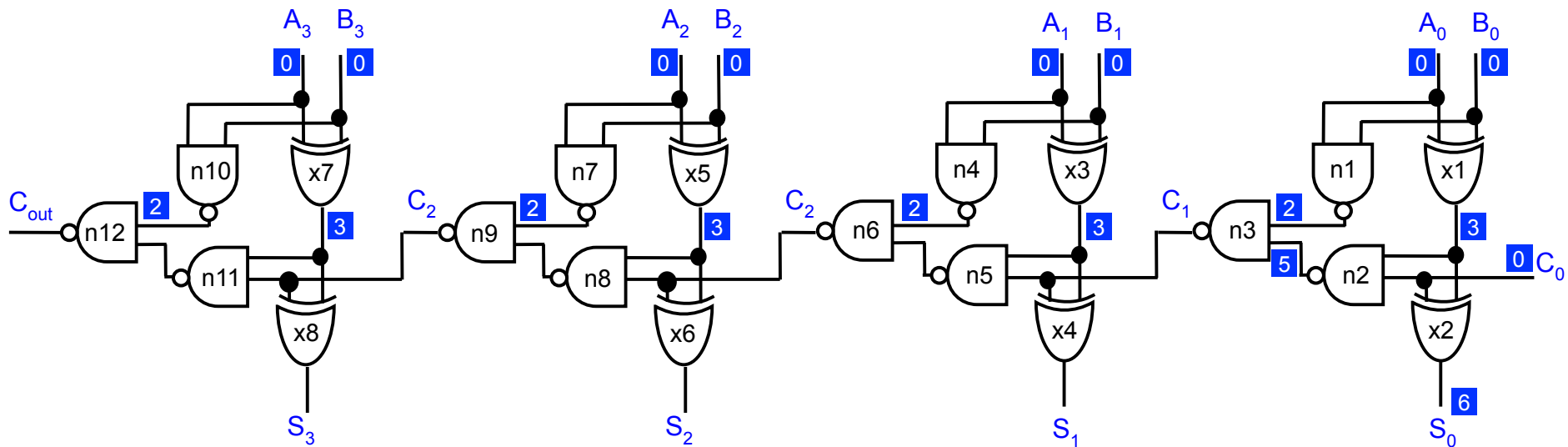


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

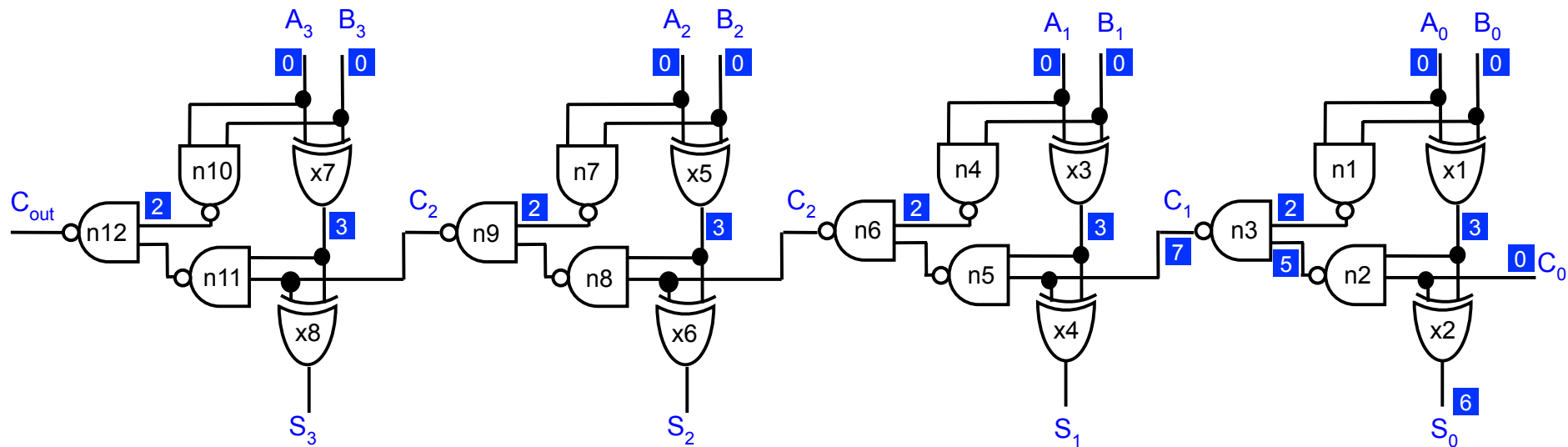


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

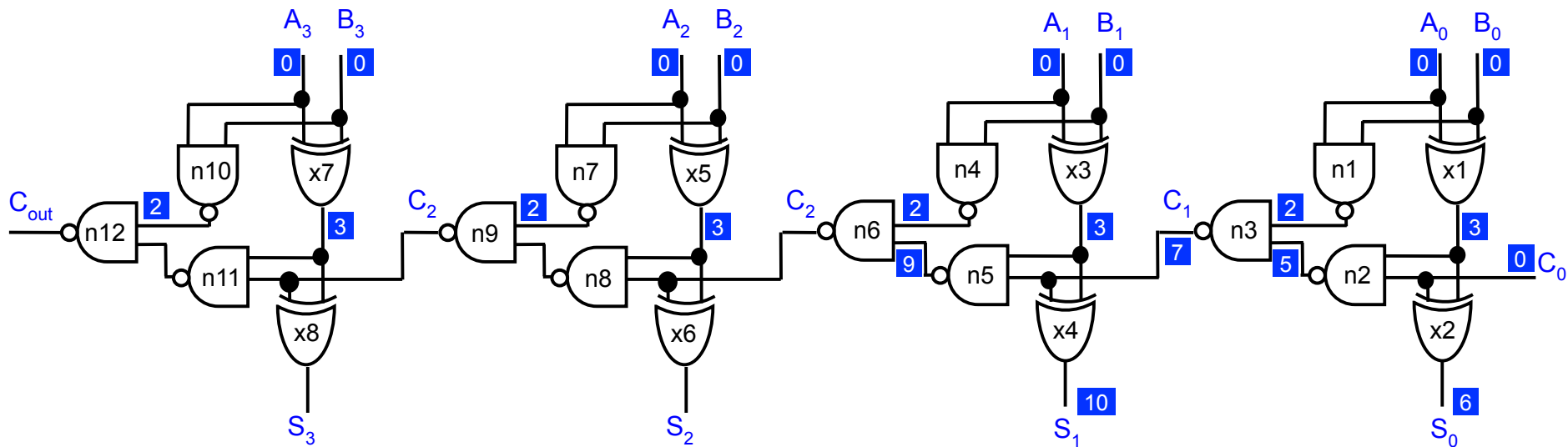


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

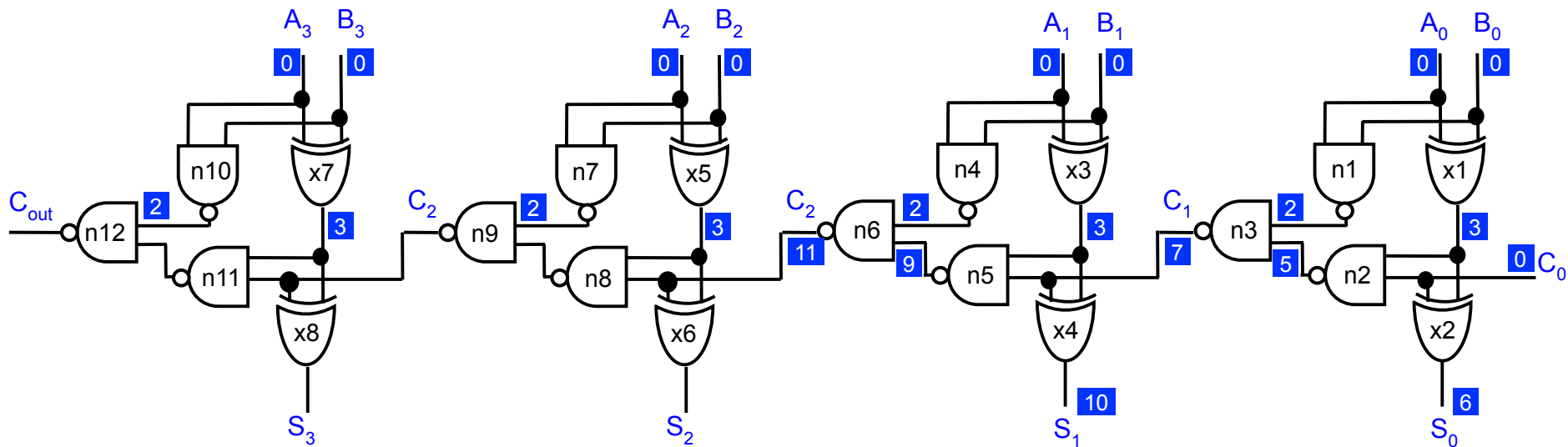


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

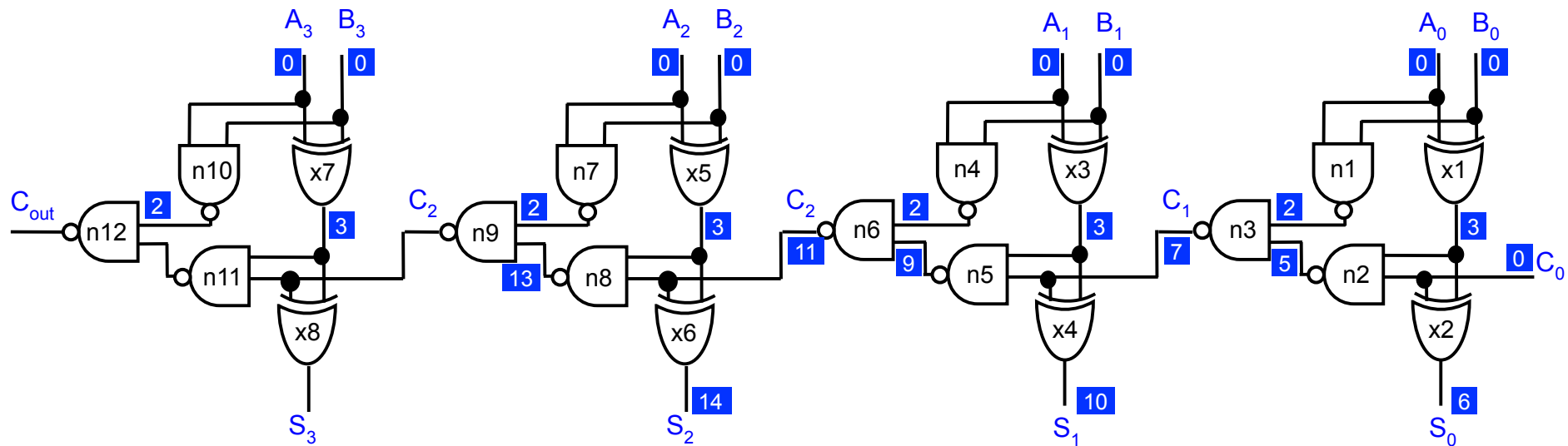


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

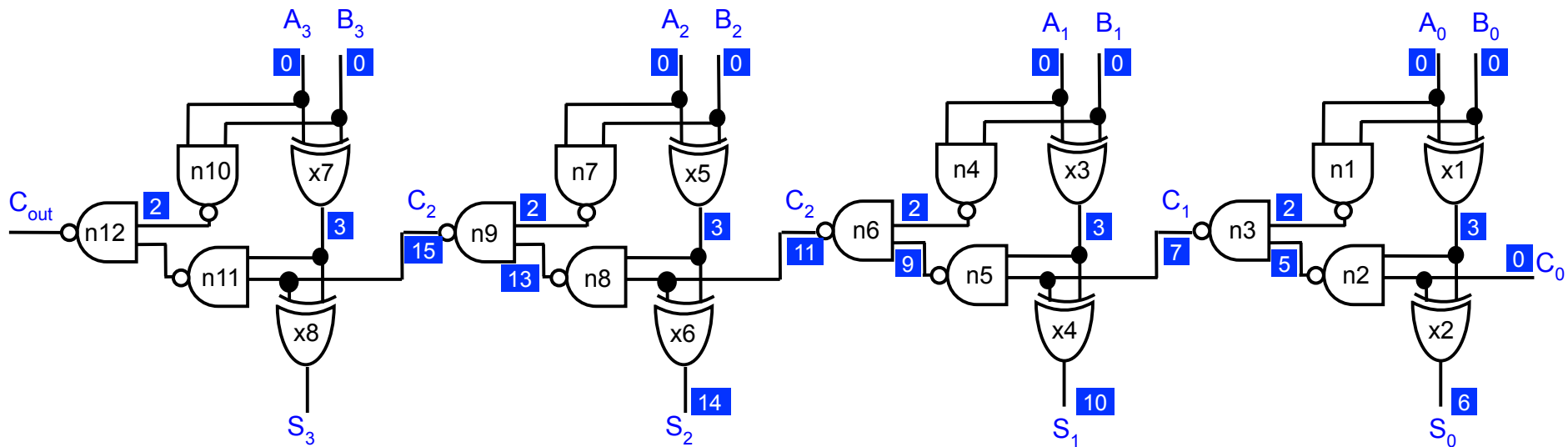


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

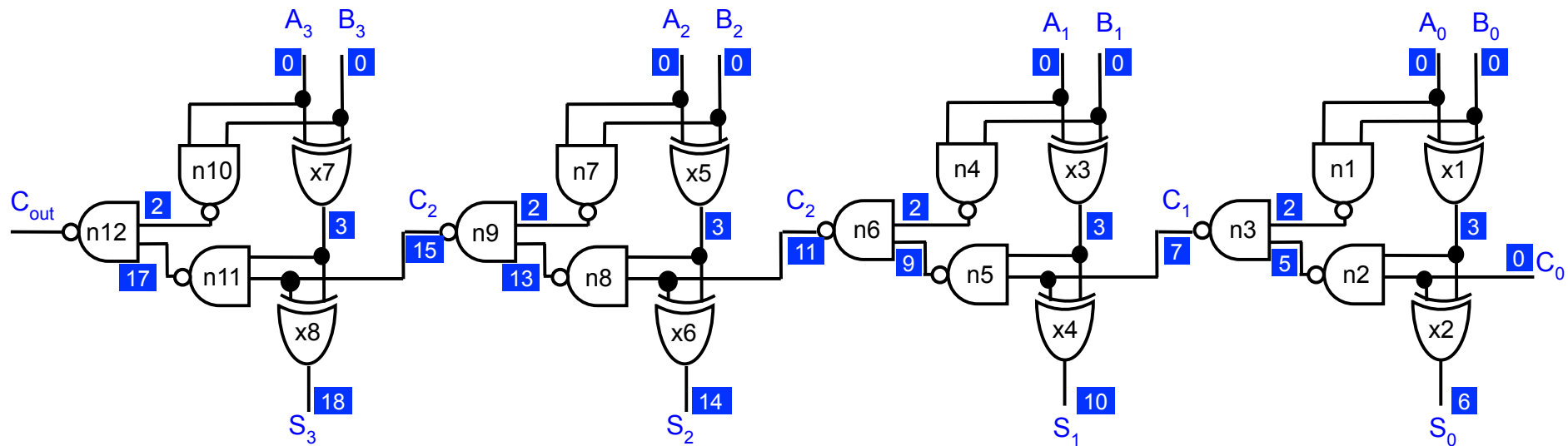


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) de um Sinal

Definição: TE de um sinal é o máximo tempo que o sinal demora para estabilizar

Exemplo 2: Supondo $TE = 0$ ps para todas as entradas e os atrasos de propagação mostrados na tabela ao lado, determine os TEs de todas as saídas

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

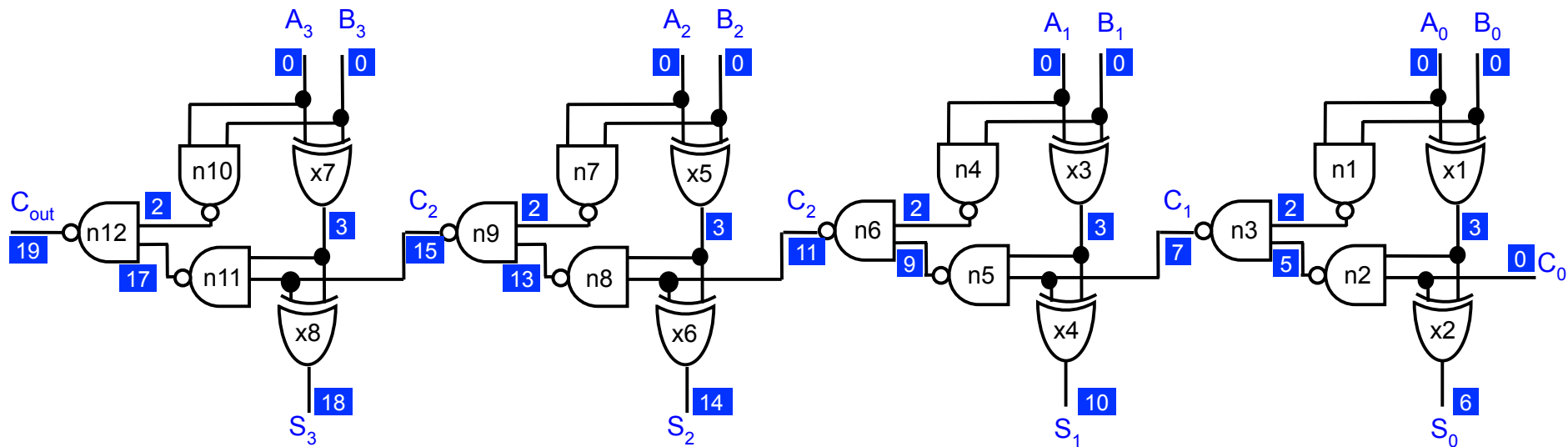

Temporização e Análise de Timing

Caminho Crítico


É o caminho (i.e., a sucessão de componentes) atravessado pela sequência de transições mais lentas.

No exemplo, há **dois** caminhos críticos com atraso 19 ps:

$A_0 \rightarrow x1 \rightarrow n2 \rightarrow n3 \rightarrow n5 \rightarrow n6 \rightarrow n8 \rightarrow n9 \rightarrow n11 \rightarrow n12 \rightarrow C_{out}$

$B_0 \rightarrow x1 \rightarrow n2 \rightarrow n3 \rightarrow n5 \rightarrow n6 \rightarrow n8 \rightarrow n9 \rightarrow n11 \rightarrow n12 \rightarrow C_{out}$

porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

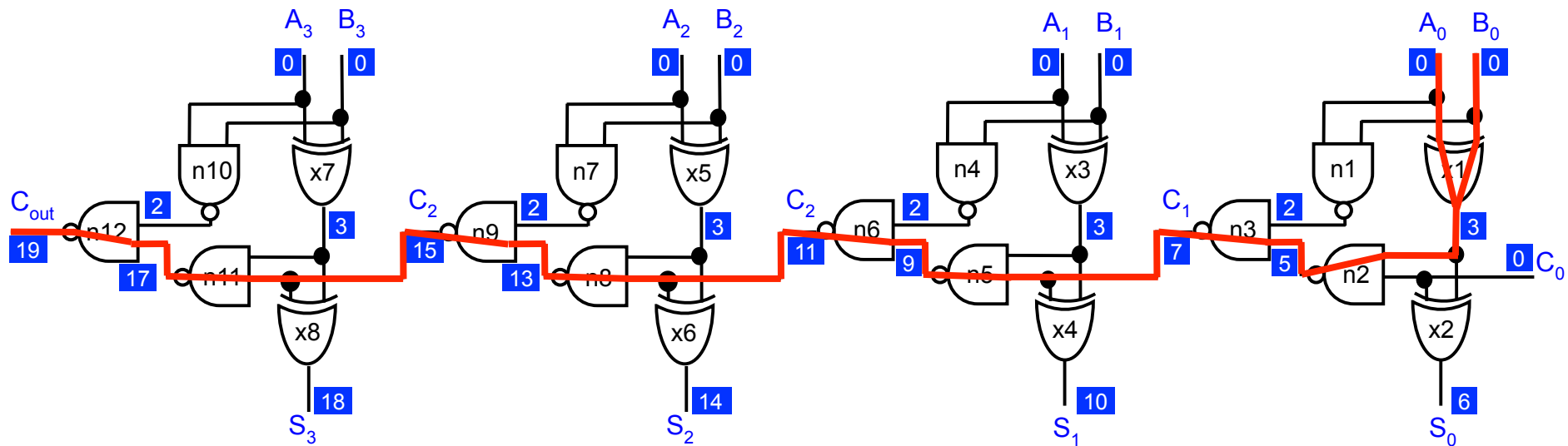

Temporização e Análise de Timing


Atraso Crítico

É o atraso do caminho crítico.

No exemplo, atraso do caminho crítico = 19 ps

No pior caso, este é o tempo que este circuito precisa para completar uma adição entre dois números de 4 bits.


porta	td
inv	1 ps
nand2	2ps
xor	3ps

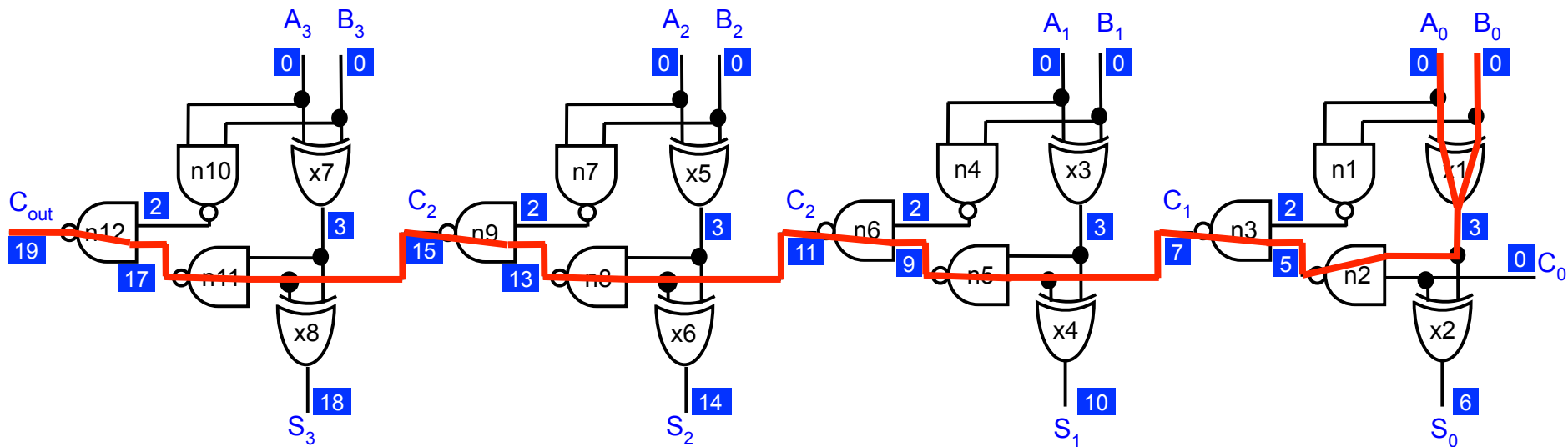

Temporização e Análise de Timing

Atraso Crítico para um Somador de n Bits

Nível Lógico

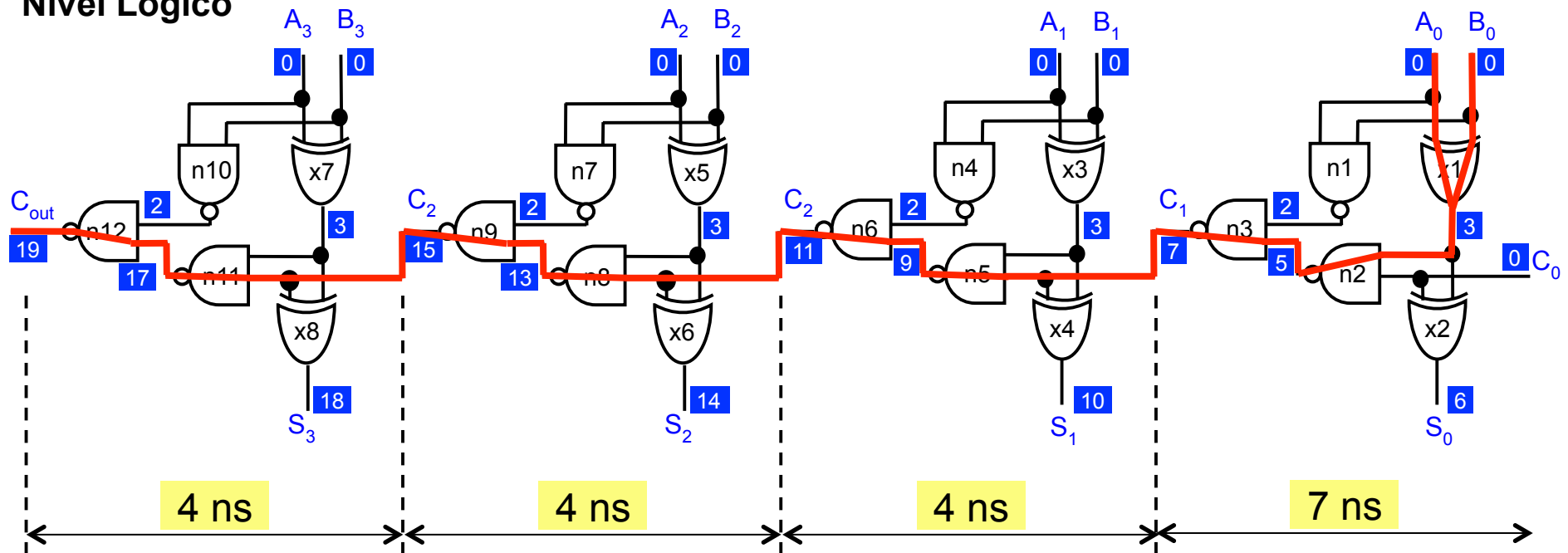


Por uma questão de simplificação do cálculo, iremos aproximar o atraso de um somador de n bits por $n \times$ atraso entre *carry in* e *carry out* de um meio somador (neste caso, seria 4 ps)


Temporização e Análise de Timing

Atraso Crítico no Nível Lógico → Atraso de Componente do Nível RT

Nível Lógico

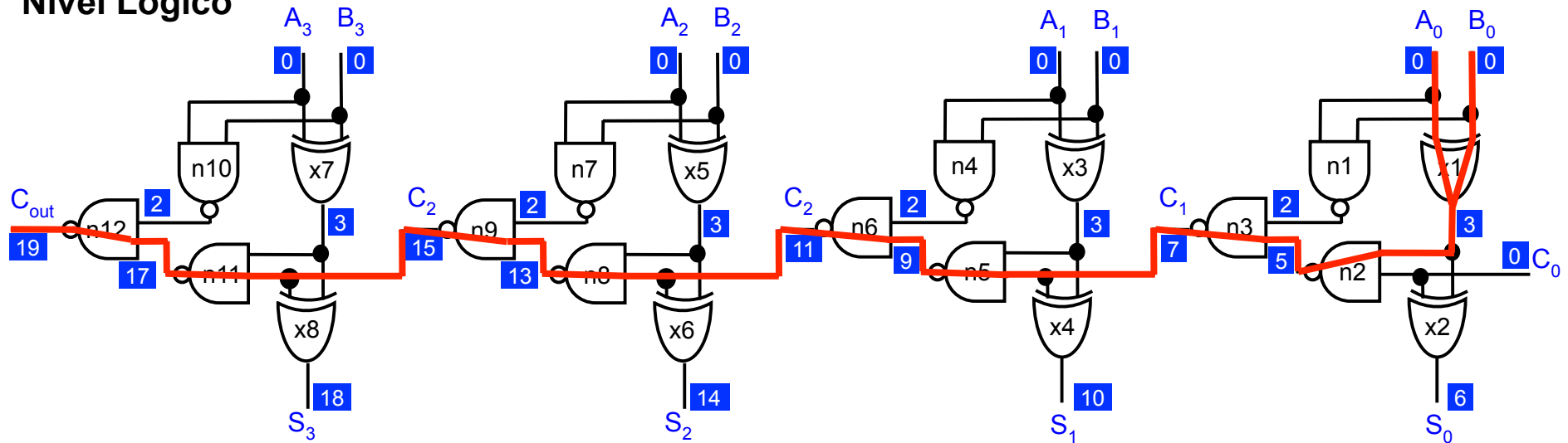

Nível RT

 


Por uma questão de simplificação, no nível RT considera-se que qualquer saída do componente (combinacional) possui atraso = t_d , no caso deste exemplo:

$$t_d(\text{somador_4bits}) = 4 \times 4\text{ns} = 16\text{ ps}$$


Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) no Nível RT

 Para Elementos Combinacionais (exceto muxes)


 
$$\begin{aligned} TE(S) &= \max \{TE(A), TE(B)\} + td(\text{somador}) \\ TE(C_{out}) &= \max \{TE(A), TE(B)\} + td(\text{somador}) \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} TE(res) &= \max\{TE(A), T(B), T(\text{controle})\} + td(ULA) \\ TE(zero) &= \max\{TE(A), T(B), T(\text{controle})\} + td(ULA) \end{aligned}$$

Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) no Nível RT

Para muxes

 

$$TE(Y) = \max\{TE_S, TE(sel)\} + td(mux)$$

Onde:

$$TE_S = TE(A) \text{ se } sel = 0$$


e

$$TE_S = TE(B) \text{ se } sel = 1$$

Temporização e Análise de Timing

Tempo de Estabilização (TE) no Nível RT

Para Registradores

 

* Toma-se a borda de relógio t_0 como referência de tempo; logo, $TE = t_{co}$ após t_0 .


Temporização e Análise de Timing

Tempos de Estabilização

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

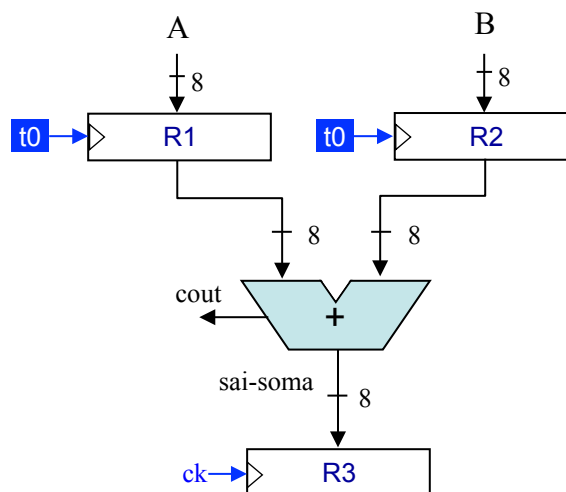A análise inicia assumindo-se uma primeira borda de relógio (t_0) aplicada a R1 e R2




Temporização e Análise de Timing

Tempos de Estabilização

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

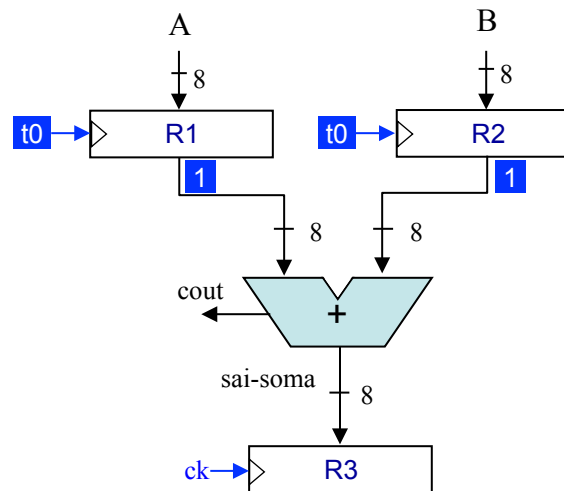


Temporização e Análise de Timing

Tempos de Estabilização

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

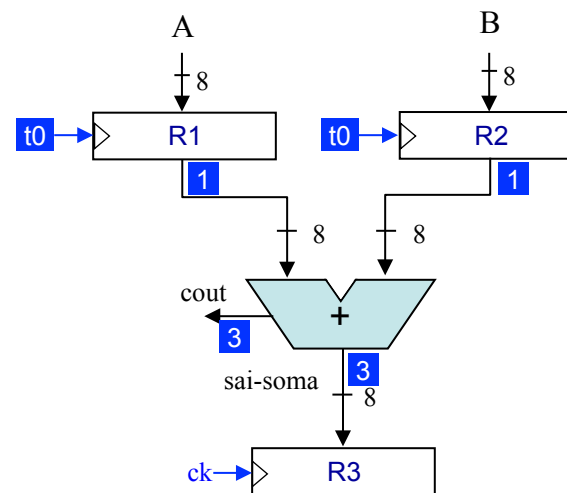


Temporização e Análise de Timing

Tempos de Estabilização

Supondo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

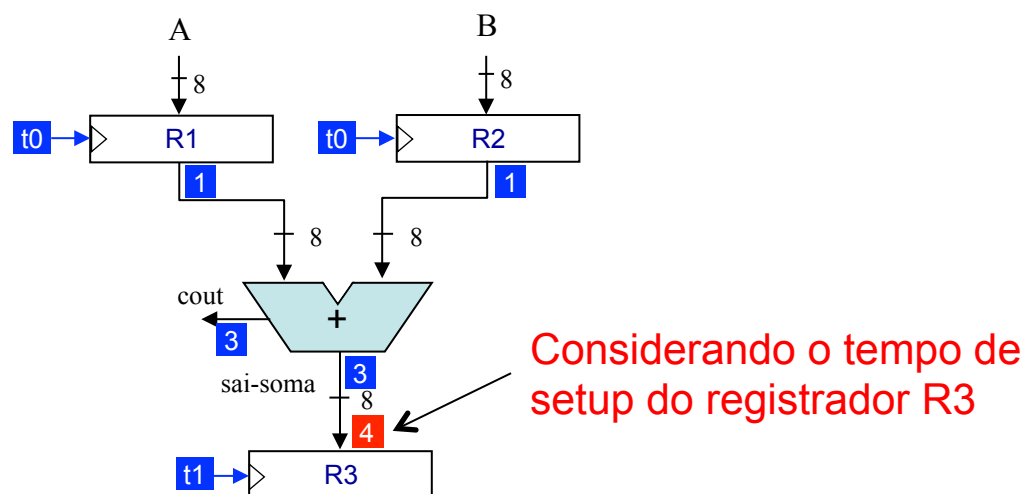


Temporização e Análise de Timing

Caminhos Críticos e Atraso Crítico

Supondo as seguintes características temporais dos componentes


Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns

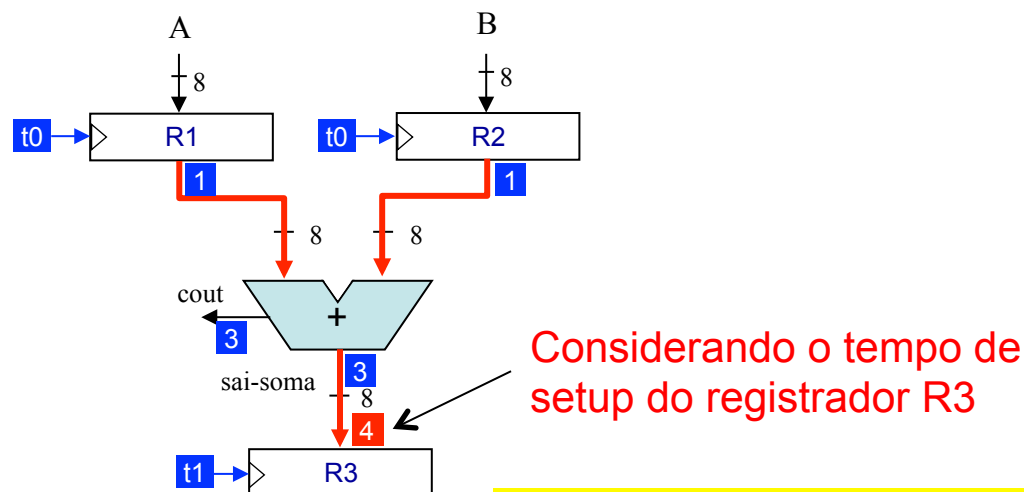

Logo, atraso crítico = D = 4 ns

Temporização e Análise de Timing

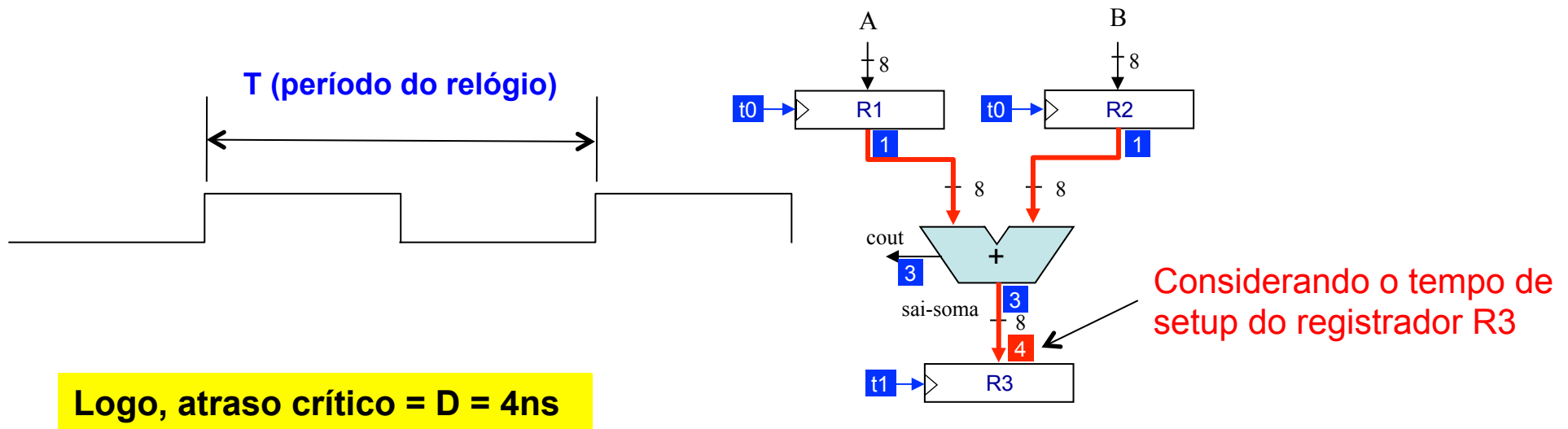Estimativa do Período (Mínimo) e da Frequência Máxima do Relógio



Logo, atraso crítico = $D = 4\text{ ns}$

Período mínimo do relógio = $D = 4\text{ ns}$



**Frequência máxima = $1 / \text{período mínimo} = 1 / 4\text{ ns} = 1 / 4 \times 10^{-9}\text{ s} =$
 $= 0,25 \times 10^9\text{ Hz} = 250 \times 10^6\text{ Hz} = 250\text{ MHz}$**

Temporização e Análise de Timing

Estimativa do Período (Mínimo) do Relógio (2)

Pode-se pular a etapa de determinação dos TEs, calculando o atraso crítico diretamente a partir do(s) caminho(s) crítico(s). Exemplo:
  
$$\begin{aligned} D &= t_{co_{R1}} + 8.t_{ds} + t_{su_{R3}} = \\ &= t_{co_{R2}} + 8.t_{ds} + t_{su_{R3}} = \\ &= 1 \text{ ns} + 8 \cdot 0,25 \text{ ns} + 1 \text{ ns} = \mathbf{4 \text{ ns}} \end{aligned}$$



sendo $T \geq D$

Temporização e Análise de Timing

Suponha que necessita-se de um hardware dedicado para realizar o seguinte cálculo:

$$S \leftarrow A + B + C + D$$


Assumir que as variáveis A, B, C e D sejam números inteiros sem sinal, representados em binário com 8 bits, **estando disponíveis ao mesmo tempo.**

- Como as variáveis de entrada estão disponíveis ao mesmo tempo, pode ser vantajoso executar este cálculo em um ciclo de relógio.
- Para reduzir o período do relógio, é importante explorar o paralelismo que o cálculo pode proporcionar.

Temporização e Análise de Timing

Solução 1:

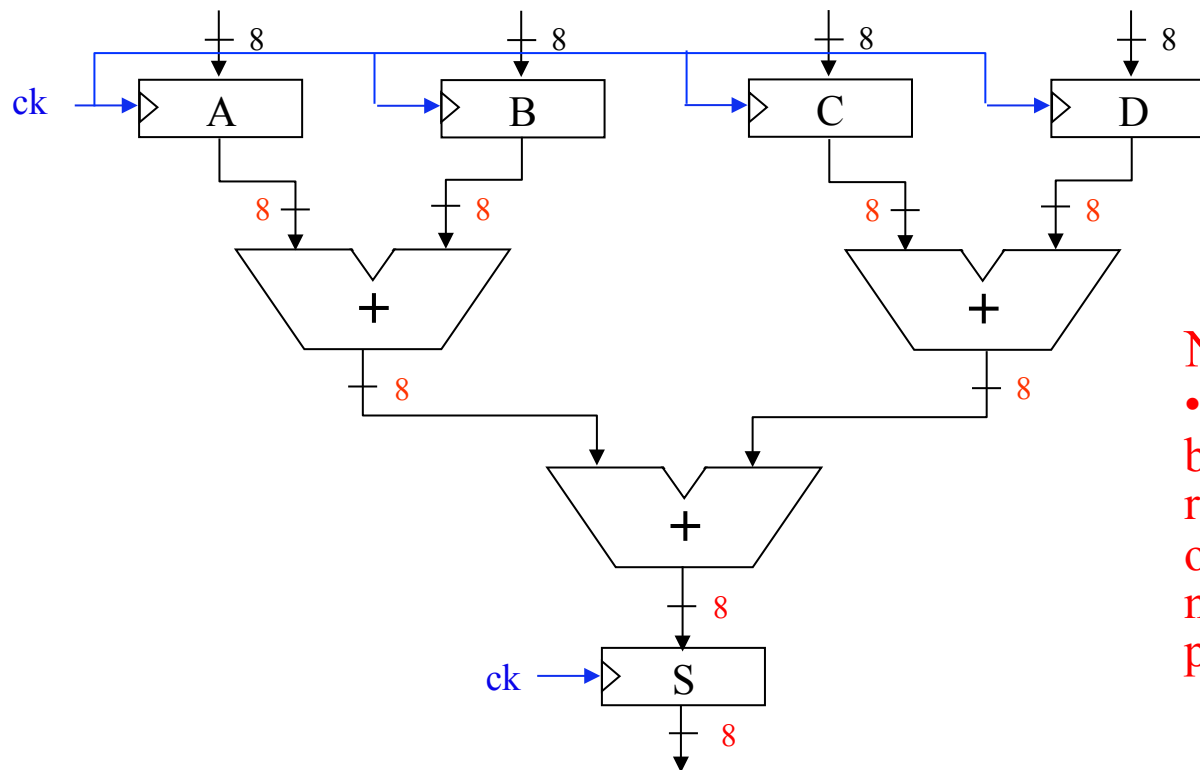ULA dedicada que realiza o cálculo de maneira paralela




Neste esquemático:

- O comprimento (i.e., o nº de bits) do registrador “S” restringe o uso desta ULA para operações nas quais o resultado não ultrapasse 255. Portanto, pode ocorrer *overflow*!

Temporização e Análise de Timing

Solução 1.1:

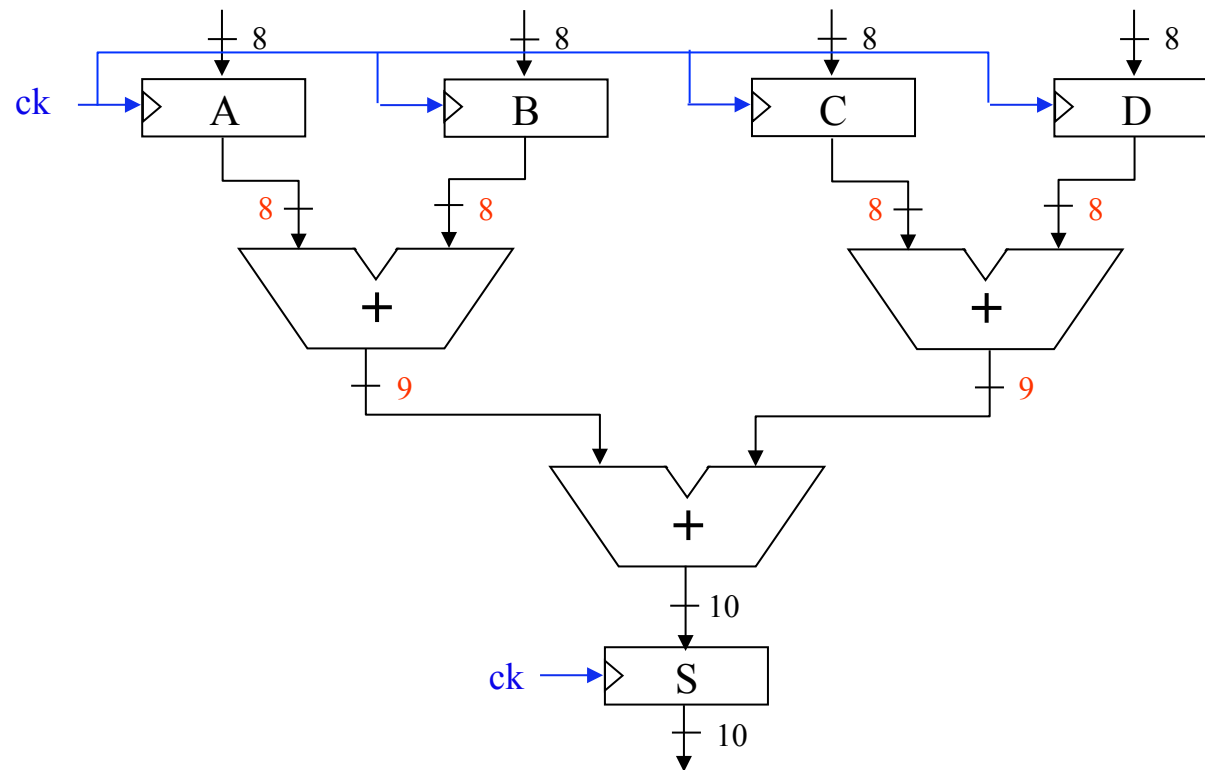ULA dedicada que realiza o cálculo de maneira paralela que evita ocorrência de *overflow*



Ponto Positivo:


- Jamais ocorre *overflow*.

Ponto Negativo:

- Este desenho **não** deixa claro como é gerado o bit mais significativo da saída dos somadores!

Temporização e Análise de Timing

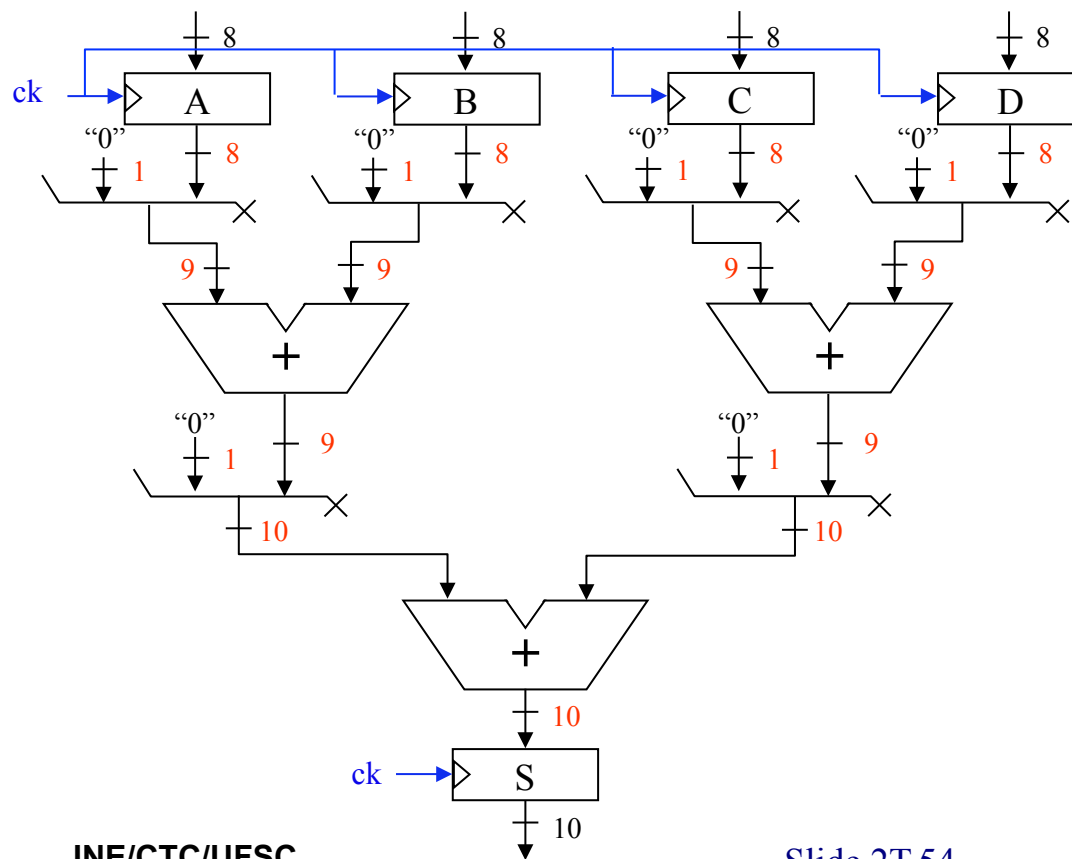Solução 1.2 (segundo as convenções do nível RT):
ULA dedicada que realiza o cálculo de maneira paralela e evita ocorrência de *overflow*



Pontos Positivos:


- Jamais ocorre *overflow*.
- Este esquemático deixa claro como é gerado o bit mais significativo da saída dos somadores.

Ponto Negativo:

- 2 somadores p/ números com 9 bits e 1 somador para números de 10 bits. Logo, o custo não é mínimo (porque usa mais recursos do que o necessário). Além disso, o atraso crítico tampouco é mínimo.

Temporização e Análise de Timing

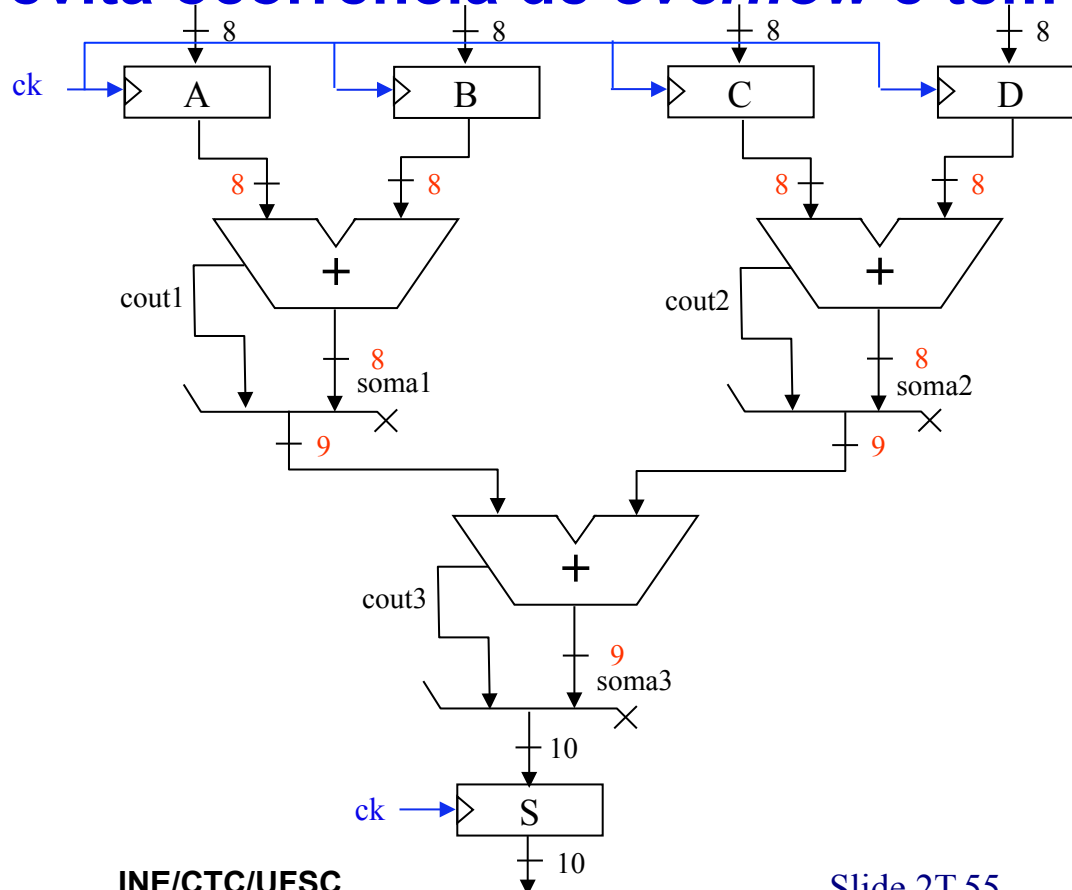Solução 1.3 (segundo as convenções do nível RT):
ULA dedicada que realiza o cálculo de maneira paralela, evita ocorrência de *overflow* e tem custo mínimo



Pontos Positivos:

- Jamais ocorre overflow.
- Este esquemático deixa claro como é gerado o bit mais significativo da saída dos somadores.
- Somadores dimensionados de modo a economizar recursos (2 somadores p/ números com 8 bits e 1 somador para números de 9 bits) e minimizar o atraso crítico!

Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing**

Assumindo que os componentes da ULA dedicada vista no slide anterior tenham as características temporais mostradas na tabela abaixo, realize a análise de *timing**

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores R1, R2, R3	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores R1, R2, R3	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns


* Análise de *timing* significa determinar o(s) caminho(s) crítico(s) e o atraso crítico.

Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing*

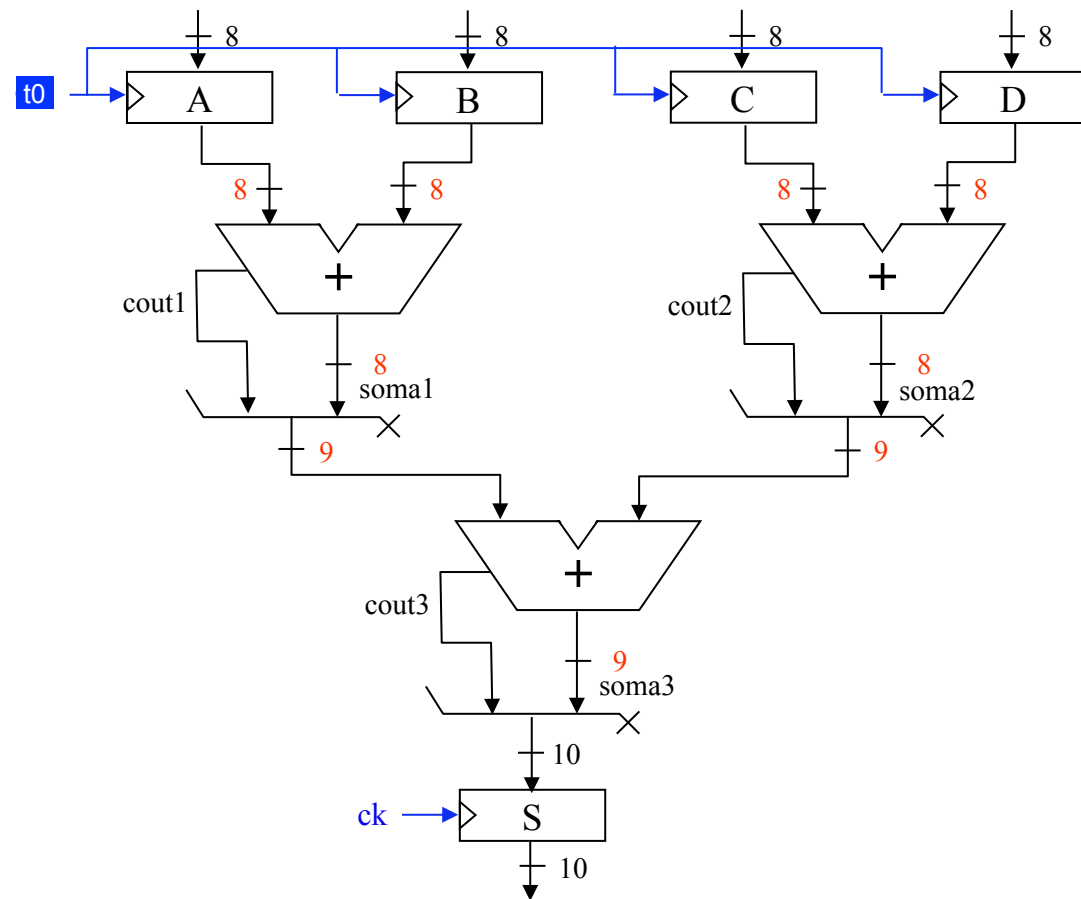Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$


A análise inicia assumindo-se uma primeira borda de relógio (t_0) aplicada a A, B, C e D



Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing*


Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$

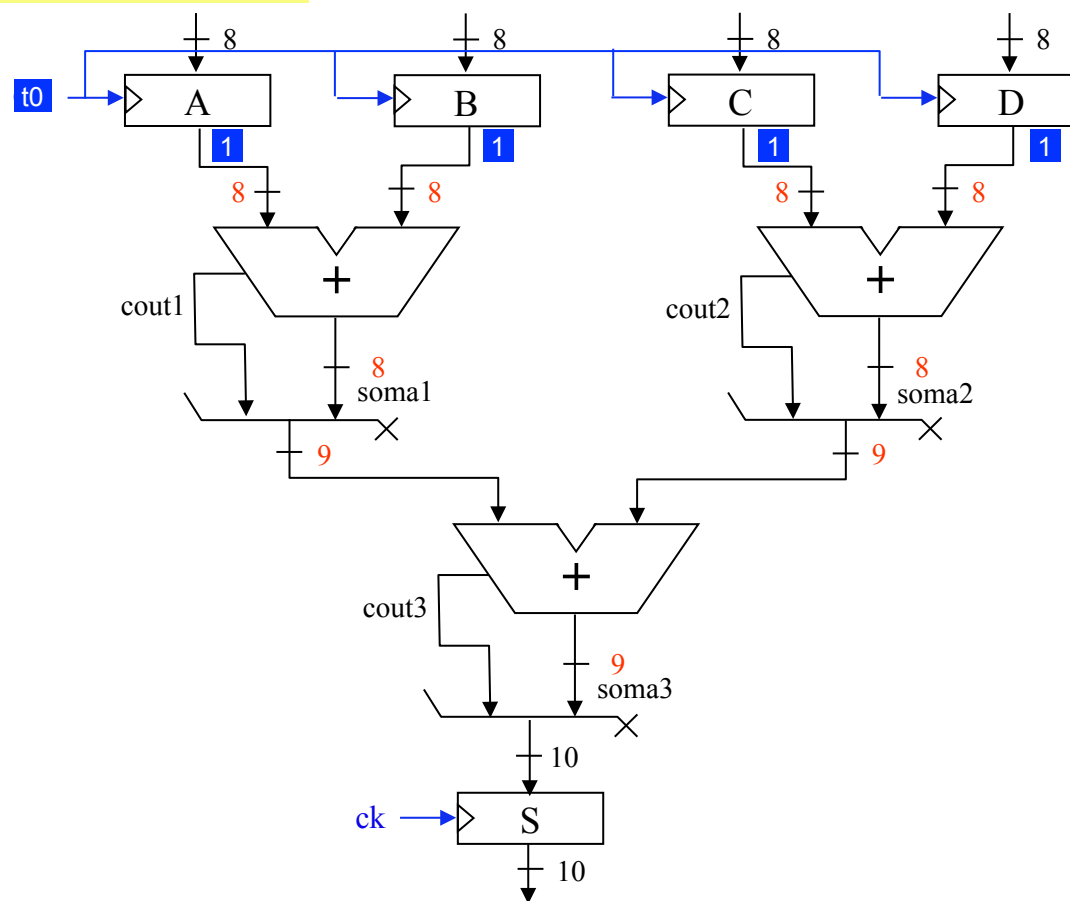

Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing*


Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$

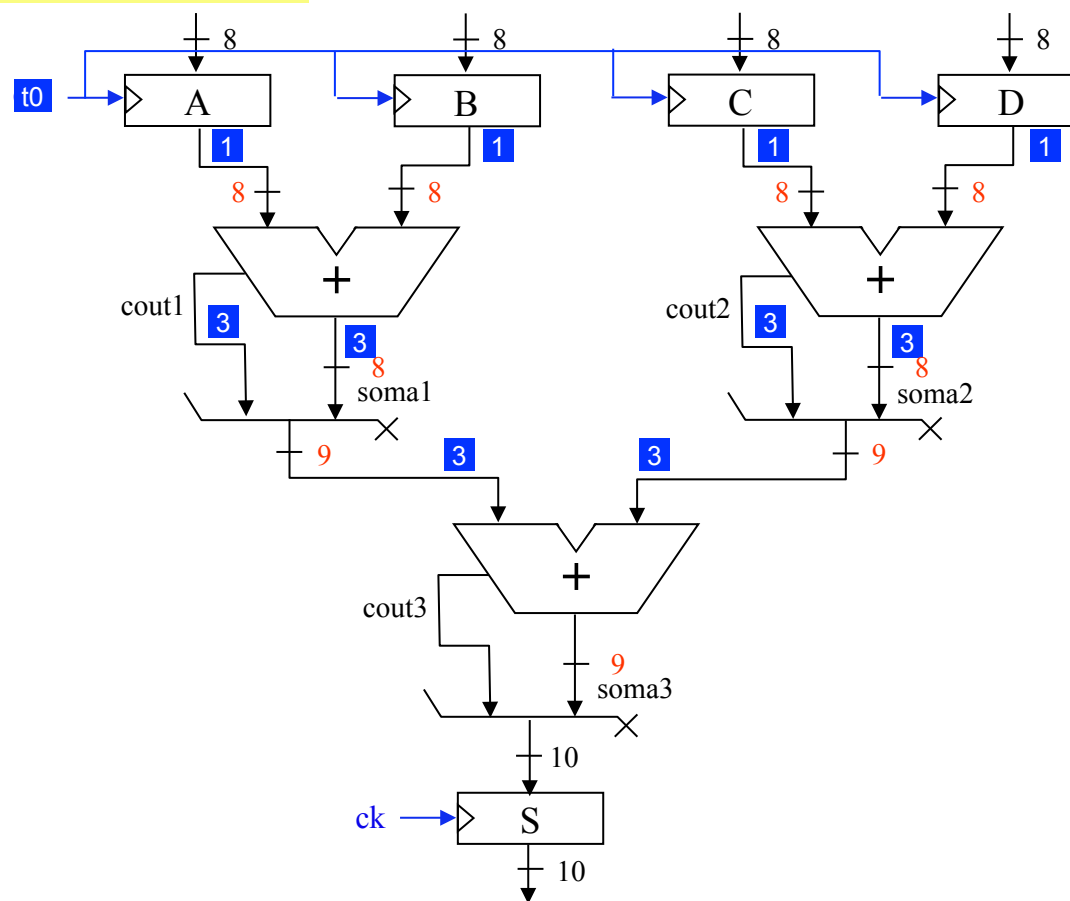

Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing*


Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$

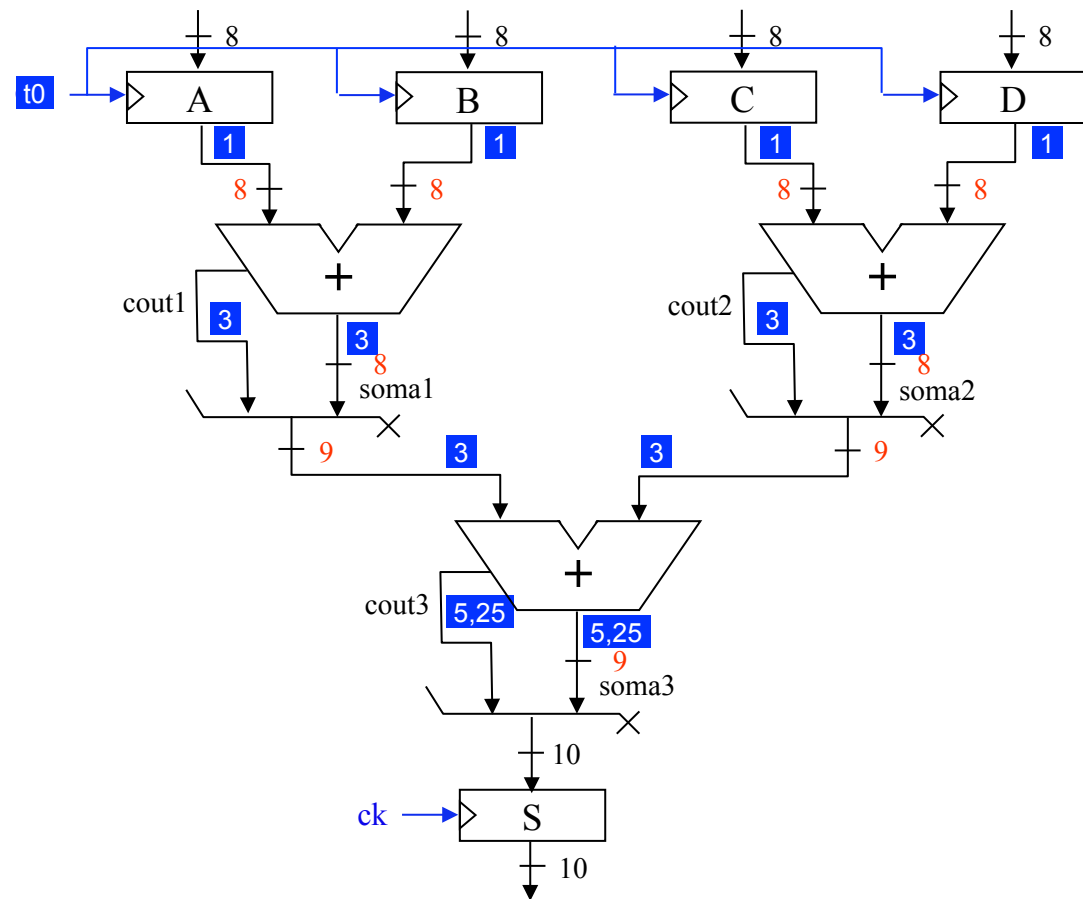

Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing*

Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$

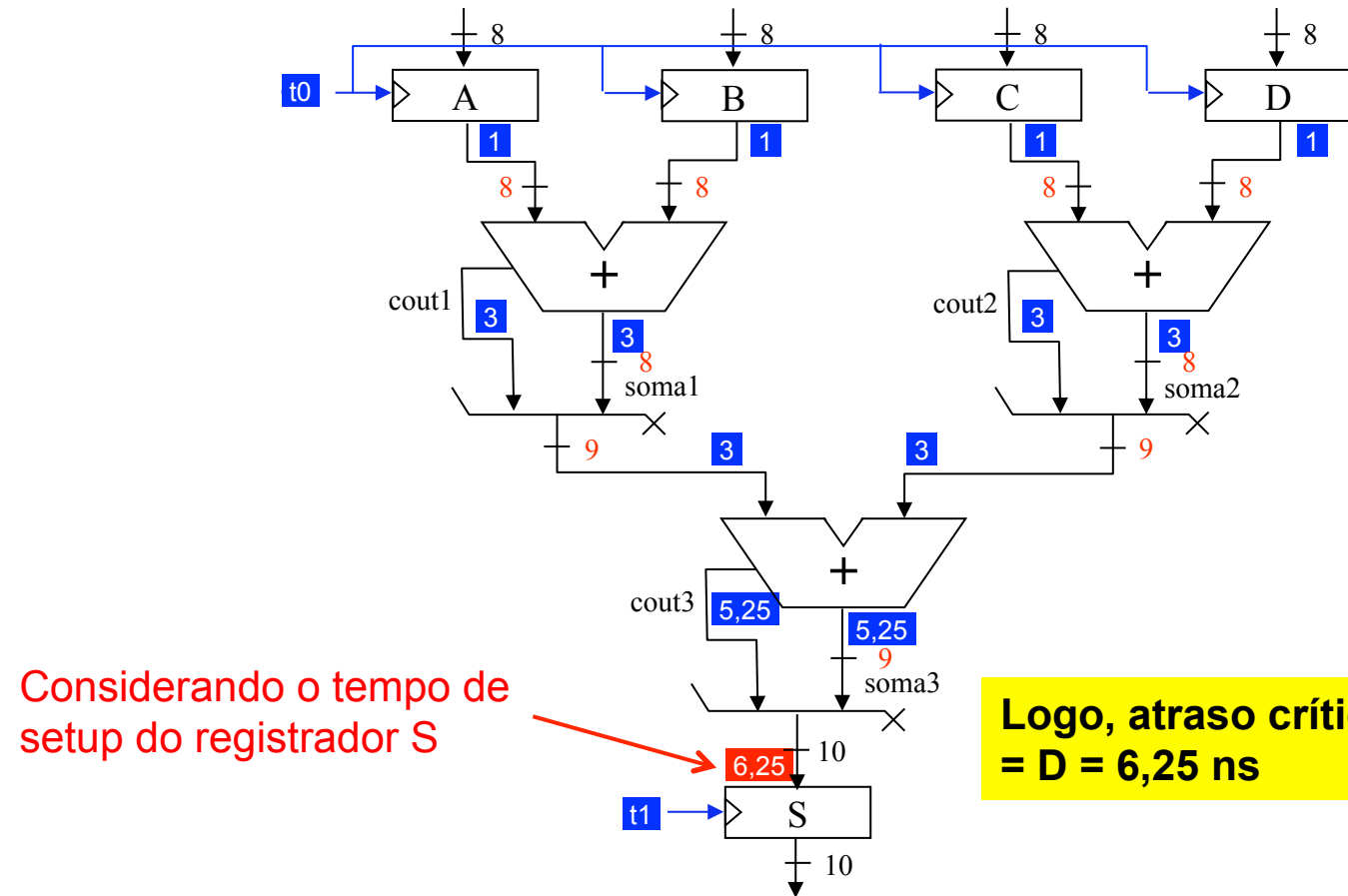

Considerando o tempo de setup do registrador S


**Logo, atraso crítico
= D = 6,25 ns**

Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing*

Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$

Quantos Caminhos Críticos há?

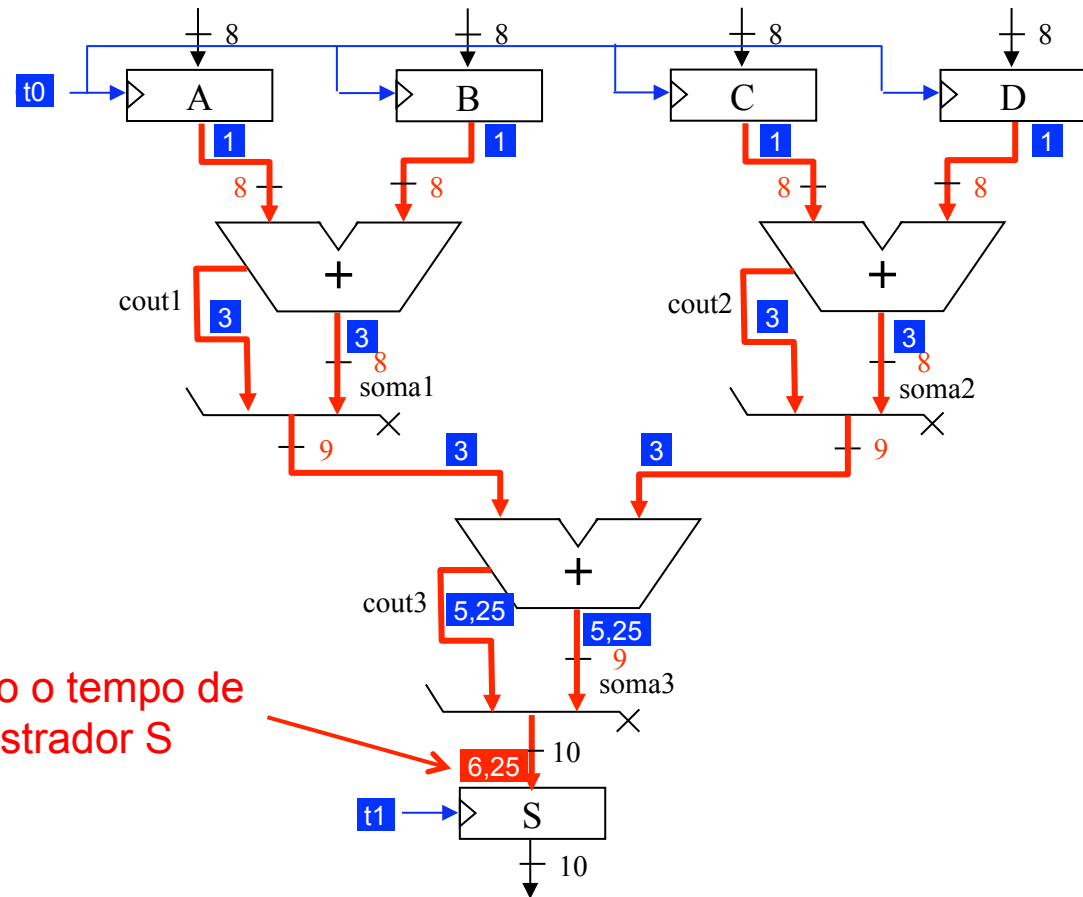

Considerando o tempo de setup do registrador S


Temporização e Análise de Timing

Análise de *Timing*

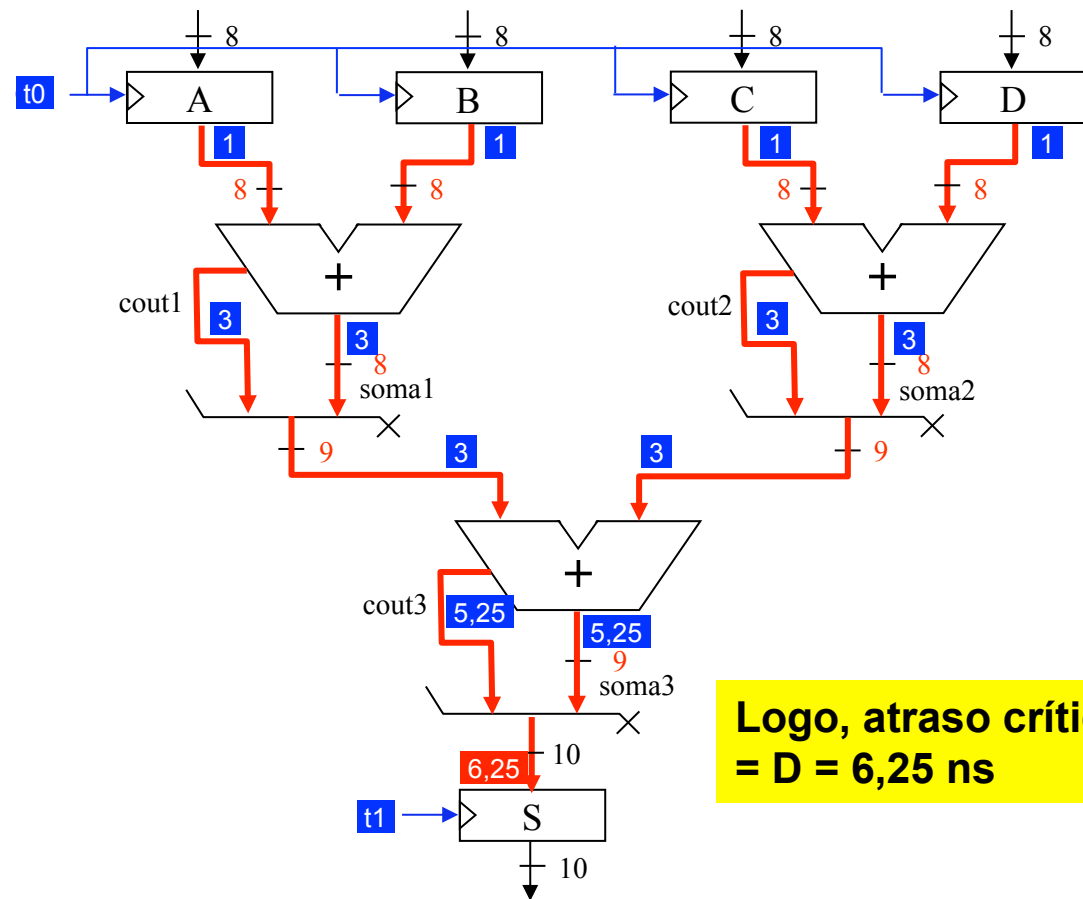Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$

Todos os 16 caminhos são críticos (com mesmo atraso)

A → soma1 → soma3 → S
A → cout1 → soma3 → S
A → soma1 → cout3 → S
A → cout1 → cout3 → S
B → soma1 → soma3 → S
B → cout1 → soma3 → S
B → soma1 → cout3 → S
B → cout1 → cout3 → S
C → soma2 → soma3 → S
C → cout2 → soma3 → S
C → soma2 → cout3 → S
C → cout2 → cout3 → S
D → soma2 → soma3 → S
D → cout2 → soma3 → S
D → soma2 → cout3 → S
D → cout2 → cout3 → S



**Logo, atraso crítico
= D = 6,25 ns**

Temporização e Análise de Timing



Análise de *Timing*

Exemplo: $S \leftarrow A + B + C + D$

Calculando o atraso crítico diretamente a partir do(s) caminho(s) crítico(s):

$$\begin{aligned} D = T &= t_{co} + t_{d_C} + t_{su}(S) = \\ &= 1 + 8 \times 0,25 + 9 \times 0,25 + 1 = \\ &= 6,25 \text{ ns} \end{aligned}$$

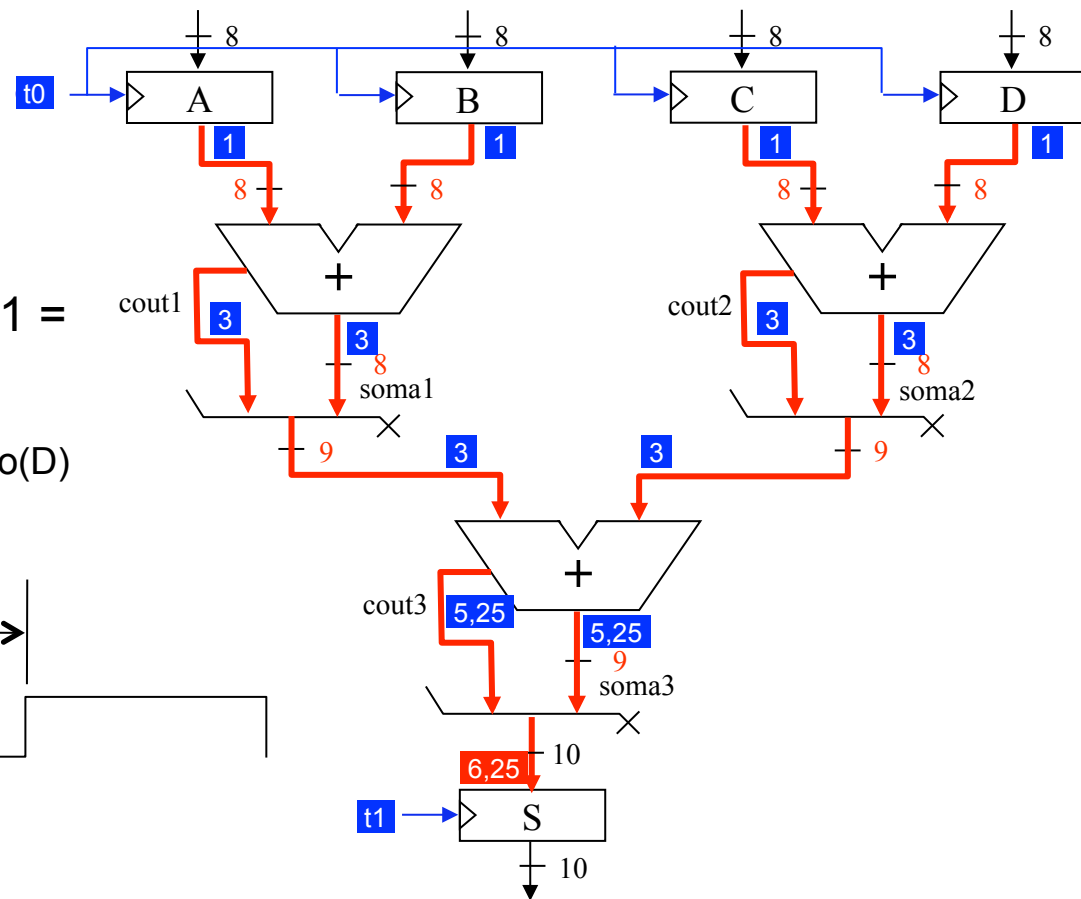 onde $t_{co} = t_{co}(A) = t_{co}(B) = t_{co}(C) = t_{co}(D)$



Leituras da Semana

VAHID, Frank. Digital Design with RTL Design, VHDL and Verilog. 2nd Edition. Wiley, 2010.

ou

VAHID, Frank. Sistemas Digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre: Bookman, 2008. (ISBN 978-85-7780-190-9)

Latches e Flip-flops: Seções 3.1, 3.2 e 3.5.

Banco de Registradores: Seção 4.10

Memórias: Seção 5.6

